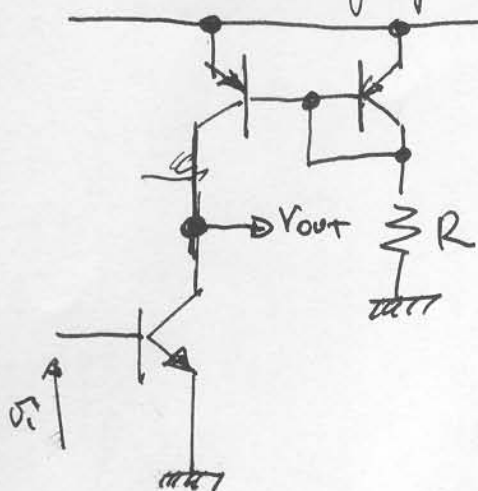


in generale negli amplificatori $G = g_m \cdot R_c$ e
dove essere il più alto possibile. L'uso di
una resistenza invece di un transistor come
elemento di carico permette elevati guadagni.

- Anche amplificatori a singlie ad uscita comune.



Accoppiamenti di stadi

Amplificatore a più stadi $\rightarrow$ alte impedenze di ingresso
e basse impedenze di uscita

Accoppiamento in D.C.

