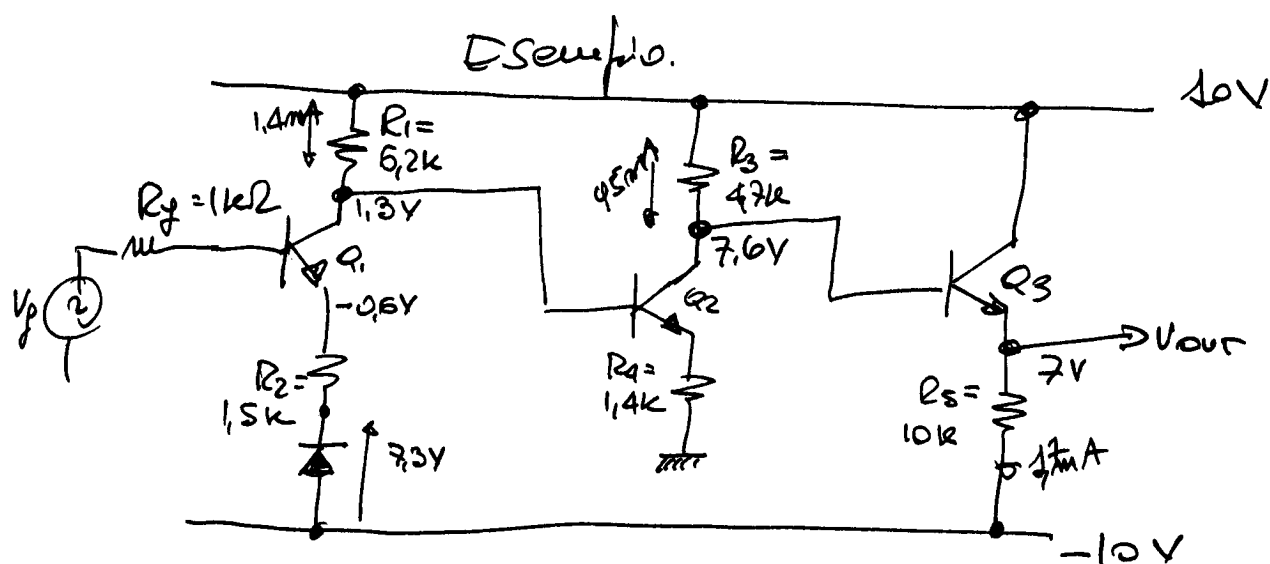


Output di uno stadio passato all'input dello stadio successivo. Stabilire la dinamica il collettore e più positivo della base. Con molti stadi i collettori diventano sempre più positivi tendendo alla tensione di alimentazione e limitando la dinamica degli ultimi stadi.



base $Q_1 = 0V \Rightarrow$ collettore $Q_1 = 1.3V$ (Dinamica)

$$\Rightarrow R_2 = 1.5k\Omega$$

collettore $Q_1 \Rightarrow$ passato alla base di $Q_2 \Rightarrow$ collettore $Q_2 = 7.6V \Rightarrow$ passato alla base di $Q_3 \Rightarrow$ la polarizzazione è solita e $V_{out} = 7V, \Rightarrow$ Accumulo della polarizzazione

V_{out} (polarizzazione) $\rightarrow V_{cc}$