
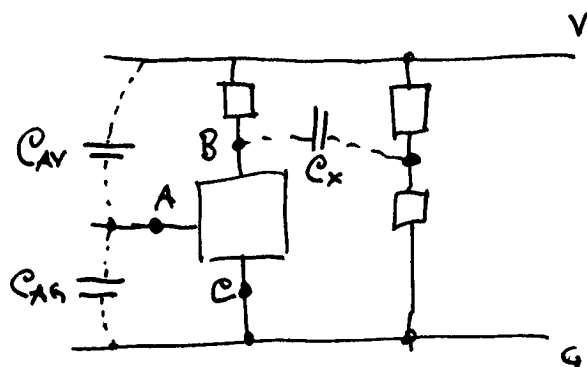


Analisi in frequenza di amplificatori.


1

- Dipendenza della frequenza passata da elementi reattivi, capacità ed induttanze. Effetto di capacità parassite o capacità di isolamento delle polarizzazioni.


Studio con Plot di Bode.

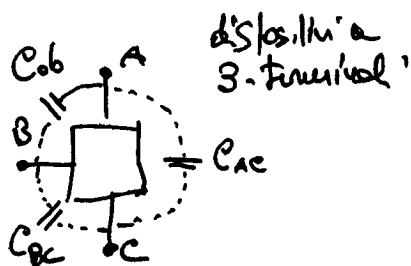

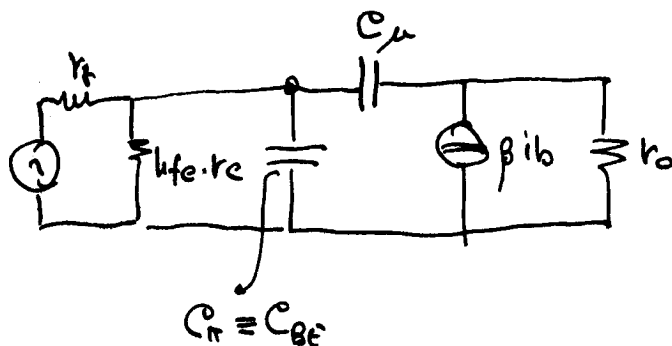Es: circuito a transistor di base (configurazione comune)



tipica accoppiamenti:

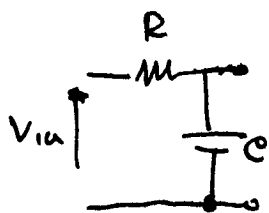



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$

|| - Quasi di bassa frequenza $\omega \ll \frac{1}{RC} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = 1$ sfasamento ≈ 0


|| - Quasi alta frequenza $\omega \gg \frac{1}{RC} \Rightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{j\omega RC}$ sfasamento $\approx 90^\circ$

Condizione al cut-off: $\omega = \frac{1}{RC}$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \left| \frac{1}{1+j} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707 \quad \text{sfasamento } -45^\circ$$

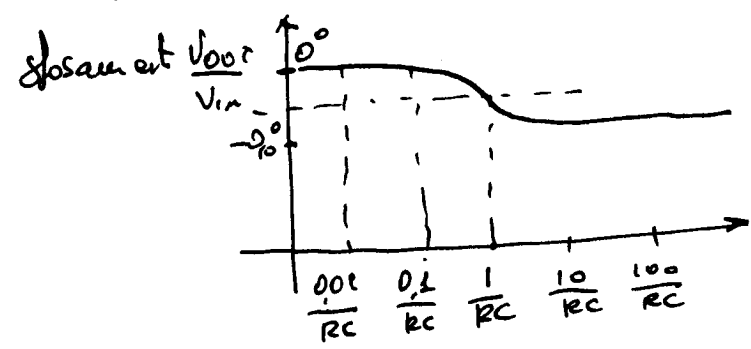
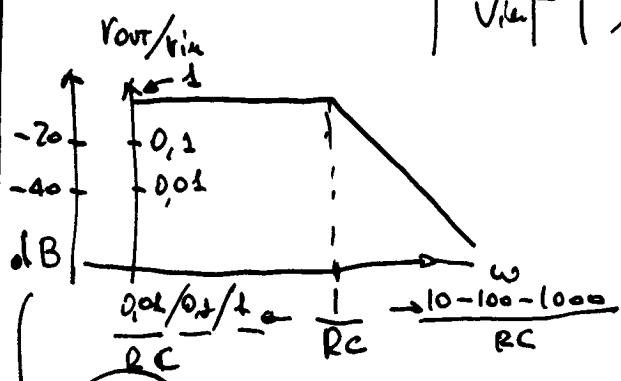


$20\text{db}/10$

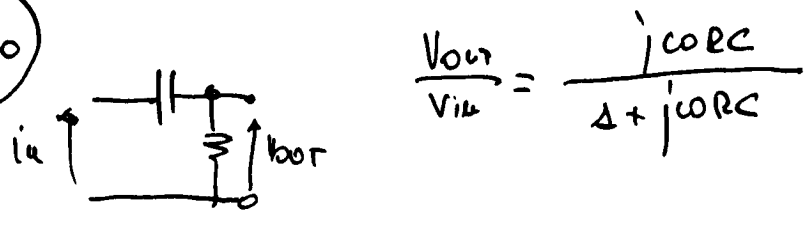


$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$$

- $\omega \ll \frac{1}{RC} \quad \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \rightarrow \left| \frac{j\omega RC}{1} \right| = \omega RC \quad \text{sfasamento} = 90^\circ$
- $\omega \gg \frac{1}{RC} \quad \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \rightarrow \left| \frac{j\omega RC}{j\omega RC} \right| = 1 \quad \text{sfasamento} = 0^\circ$
- $\omega = \frac{1}{RC} \quad \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| \rightarrow \left| \frac{1}{1+j} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{sfasamento} = 45^\circ$

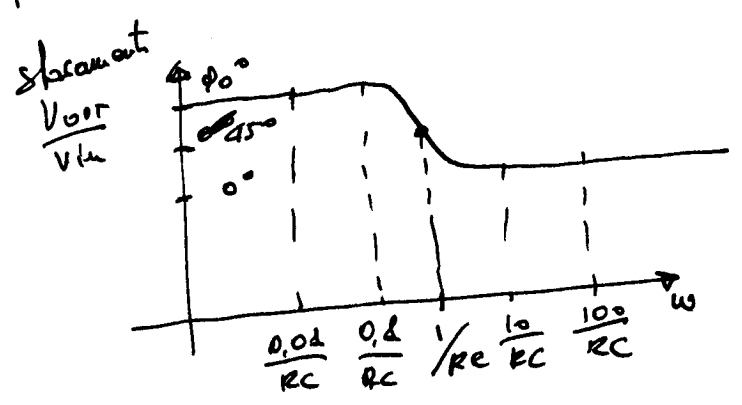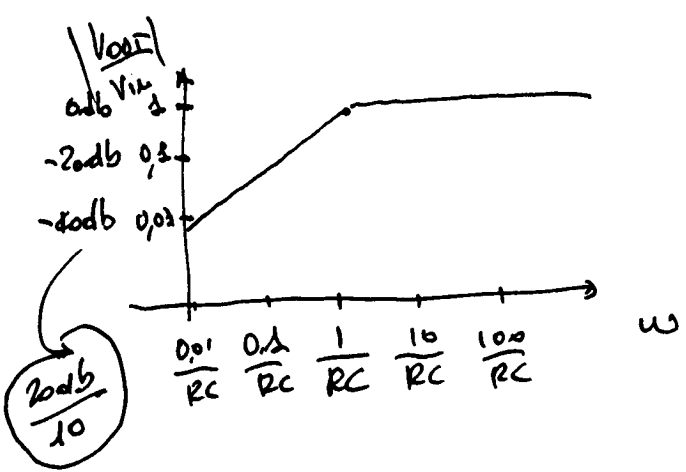


Riprendiamo da' letta: RC e CR.

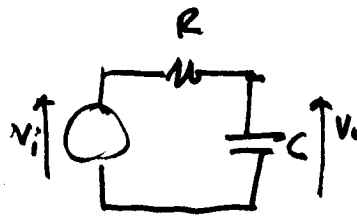

$$\left| \frac{v_u}{v_i} \right|_{in\ db} = 20 \lg \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2} \right]^{\frac{1}{2}} =$$

$$= 10 \lg \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2} = -10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2 \right]$$

1) Se f/f_1 piccola $\left| \frac{v_u}{v_i} \right| = 10 \lg 1 = 0$

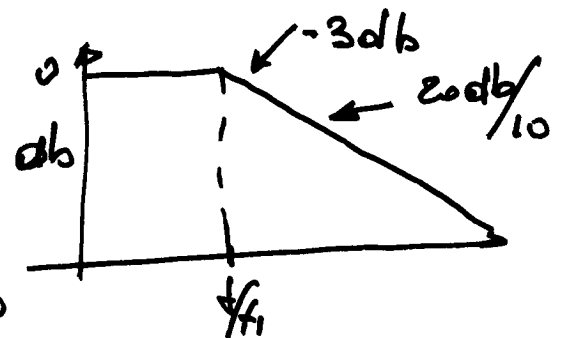


2) Se $f/f_1 = 1 = 10 \lg \frac{1}{2} = -10 \lg 2 = -3 \text{ db}$

↳ Polo:

- diagramma ad un polo
- diagramma di Bode

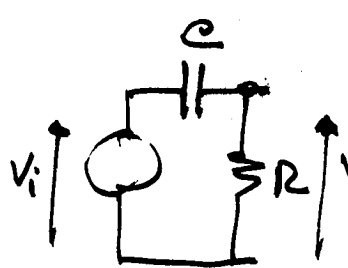3) Se $f/f_1 \gg 1 = 10 \lg \frac{1}{\left(\frac{f}{f_1} \right)^2} = -20 \lg \frac{f}{f_1}$




$$\left| \frac{v_u}{v_i} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2}} \quad \left| \frac{v_u}{v_i} \right|_{db} = 20 \lg \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= -10 \lg \left[1 + \left(\frac{f}{f_1} \right)^2 \right]$$


1) Se $f \ll f_1 = -20 \lg \frac{f}{f_1}$

2) Se $f = f_1 = -10 \lg 2 = -3 \text{ db}$

3) Se $f \gg f_1 = -10 \lg 1 = 0$

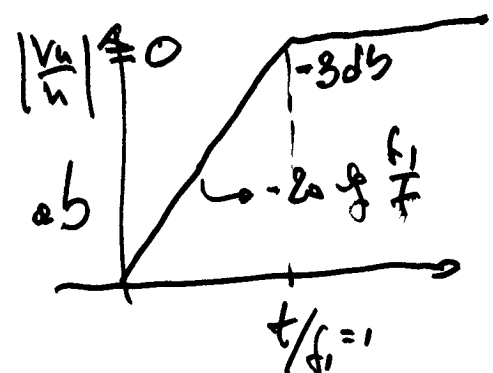

Esempi di Bode Plots.

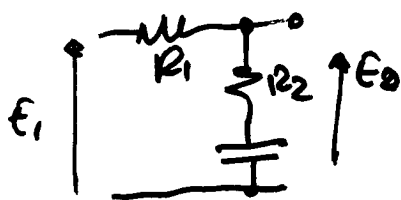



$$\frac{E_0}{E_1} = \frac{1 + j\omega R_2 C}{1 + j\omega C (R_1 + R_2)}$$

$$\left| \frac{E_0}{E_1} \right| = \left[\frac{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2} \right]^{1/2}$$

$$\omega_1 = \frac{1}{C (R_1 + R_2)}$$

$$\omega_2 = \frac{1}{R_2 C}$$

$$\left| \frac{E_0}{E_1} \right|_{dB} = 10 \log \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_2} \right)^2 \right] - 10 \log \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_1} \right)^2 \right]$$

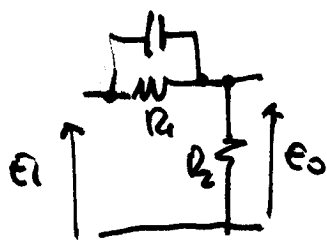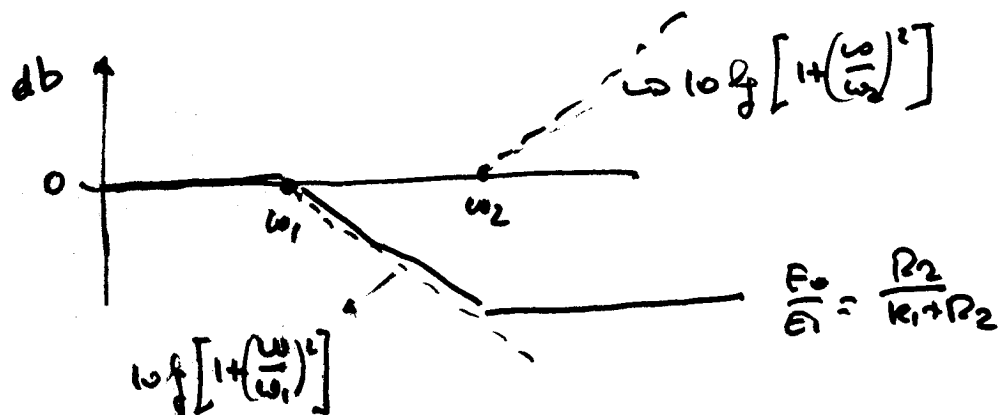

$$\frac{E_0}{E_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{1 + j\omega C R_1}{1 + j\omega C R_1 R_2 / (R_1 + R_2)}$$


$$\frac{E_0}{E_1} = 1 \text{ for } \omega = 0 \quad / \quad \frac{E_0}{E_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ for } \omega \rightarrow \infty$$

$$\left| \frac{E_0}{E_1} \right| = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left[\frac{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_3} \right)^2}{1 + \left(\frac{\omega}{\omega_4} \right)^2} \right]^{1/2}$$

$$\omega_3 = \frac{1}{C R_1}$$

$$\omega_4 = \frac{R_1 + R_2}{C R_1 R_2}$$

$$\left| \frac{E_o}{E_i} \right|_{dB} = 20 \lg \alpha + 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_3} \right)^2 \right] - 10 \lg \left[1 + \left(\frac{\omega}{\omega_4} \right)^2 \right]$$

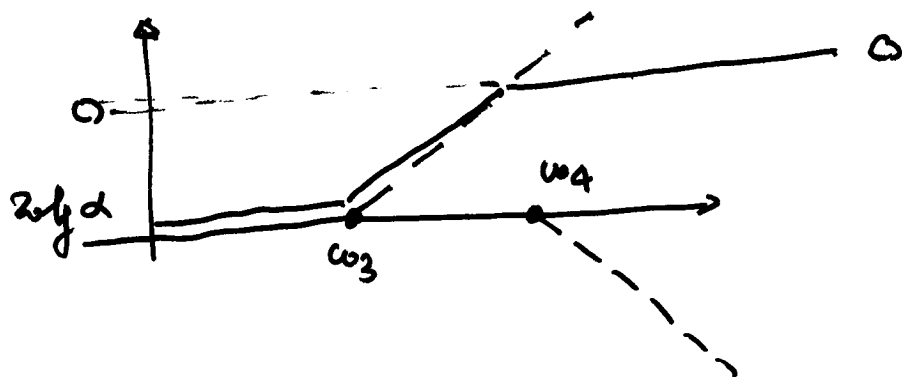

In generale RE in ascesa ed oltre frequenza!

$\Rightarrow$ modulo
 $\Rightarrow$ funzione

$$\left| \frac{G_H}{G_H} \right| = \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_0} \right)^2} \right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left[\frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_b} \right)^2} \right]^{\frac{1}{2}} \dots$$

$\Downarrow$


Dalle funzioni di trasferimento con 2 poli:

$$A(jf) = \frac{A_0}{[1 + j(f/f_{p1})][1 + j(f/f_{p2})]}$$

f_{p1} ed f_{p2}
"poli."

in db

$$|A| (db) = 20 \lg A_0 - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{p1}} \right)^2} - 20 \lg \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_{p2}} \right)^2}$$

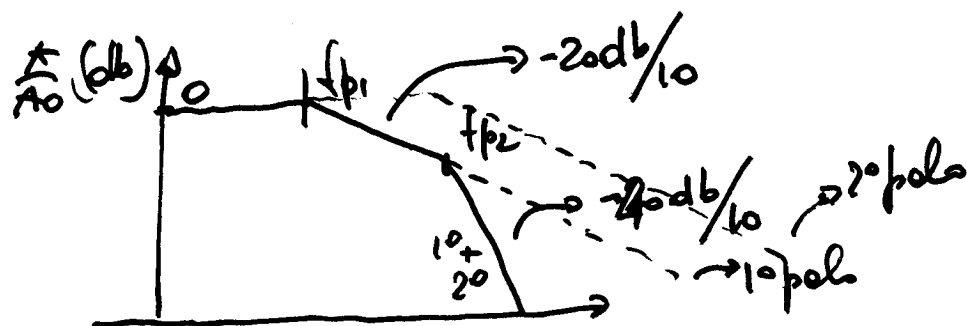


for $\sigma = \text{avg } \frac{t}{t_{p1}} - \text{net } \frac{t}{t_{p2}}$

Altro Esempio:

$$H(j\omega) = 1000 \frac{j\omega/10}{(1+j\omega/10)(1+j\omega/10^4)[1+j\omega/(2 \times 10^4)]}$$

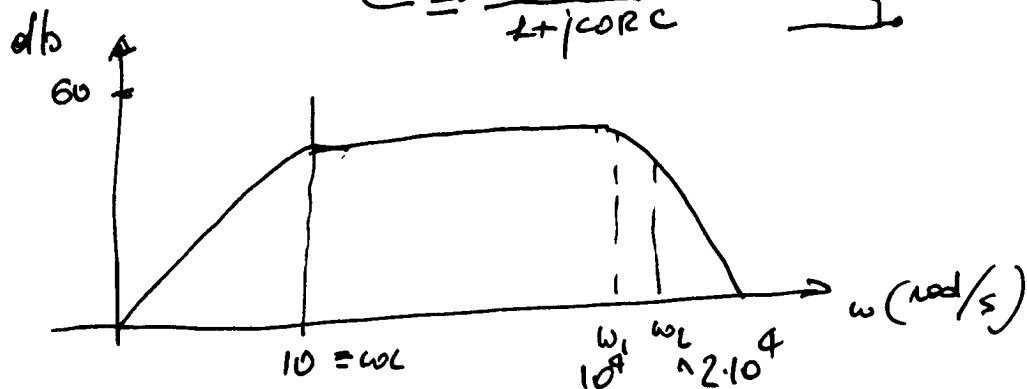$C \equiv \frac{j\omega RC}{1+j\omega RC} \equiv \text{circuit diagram of a parallel RC branch} \quad \hookrightarrow \frac{1}{j\omega RC} \equiv \text{circuit diagram of a series RC branch}$



L'altro valore di ω_H si calcola da $|H|_{\omega=\omega_H} = \frac{1000}{\sqrt{2}} =$ ampiezza alla frequenza di taglio.

Conti eccessivi: $|H|$ tra ω_L ed ω_H
 con molti poli $\rightarrow$ Allora:

Stesso in frequenza = qualcosa di medio-banda $\times f(\text{basse frequenze}) \times f(\text{alta frequenza})$.

$$H(j\omega) = A_0 \cdot H_L \cdot H_H = A_0 \left[\frac{(j\omega/\omega_0)}{(1+j\omega/\omega_0)} \frac{(j\omega/\omega_b)}{(1+j\omega/\omega_b)} \dots \frac{(j\omega/\omega_m)}{(1+j\omega/\omega_m)} \right]$$

H_L

$$\times \left[\frac{1}{(1+j\omega/\omega_1)(1+j\omega/\omega_2) \dots (1+j\omega/\omega_n)} \right]$$

H_f


Alle alte frequenze H_L hanno nessun effetto 6
 ed $\omega = \omega_H$ il denominatore di H_L va al valore $\left| \frac{\omega_H}{\omega} \right|$ che
 cancella il numeratore con che $|H_L| \rightarrow 1$

Alte frequenze $\Rightarrow H(j\omega) = A_0 \cdot H_H = \frac{A_0}{\underbrace{\left(1 + j\frac{\omega}{\omega_1}\right) \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_2}\right) \dots \left(1 + j\frac{\omega}{\omega_n}\right)}_{\text{denominatore}}}$

il denominatore è:

$$1 + j\omega \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \dots \frac{1}{\omega_n} \right) + (j\omega)^2 \left(\frac{1}{\omega_1 \omega_2} + \frac{1}{\omega_1 \omega_n} + \frac{1}{\omega_2 \omega_n} \dots + \frac{1}{\omega_j \omega_k} \right) + (j\omega)^3 \left(\text{termini del tipo } \frac{1}{\omega_j \omega_k \omega_n} \right) + \dots + (j\omega)^n \left(\text{termini } \frac{1}{\omega_1 \omega_2 \dots \omega_n} \right)$$

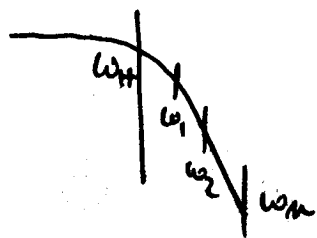$\omega_1, \omega_2, \omega_n > \omega_H$ Quante di bande $\Rightarrow$ termini al $()^2$ o al $()^3$ trascurabili.



$$\Rightarrow H(j\omega) = \frac{A_0}{1 + j\omega \left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \dots \frac{1}{\omega_n} \right)}$$

$$\Rightarrow \omega_H = \frac{1}{\left(\frac{1}{\omega_1} + \frac{1}{\omega_2} \dots + \frac{1}{\omega_n} \right)}$$

ω_H = parallela combinazione $\omega_1 || \omega_2 || \dots || \omega_n$

"parallela sovrapposizione"

- il polo di più basse frequenze domina ω_H

- Guanti in bassa frequenza!

poli in alte frequenze $\Rightarrow$ poco effetto ogni polo

per $\omega < \omega_1, \omega_2 \dots \omega_n \Rightarrow = 1 \left[\frac{1}{(1 + j\omega/\omega_1) \dots (1 + j\omega/\omega_n)} \right]$

$$H(j\omega) \approx A_0 \cdot H_L = A_0 \frac{1}{(1 + j\omega/\omega_1)(1 + j\omega/\omega_2) \dots (1 + j\omega/\omega_n)}$$

$\leftarrow$ $\frac{j\omega}{\omega_a}$ dividendo per $\rightarrow$

denominatore: $1 + \frac{1}{j\omega} (\omega_a + \omega_b + \dots + \omega_n) + \frac{1}{(j\omega)^2} (\omega_a \omega_b + \dots + \omega_j \omega_n)$
 $+ \left[\frac{1}{j\omega^2} (\omega_j \omega_k \omega_m) \right] + \frac{1}{(j\omega)^n} (\omega_a \omega_b \dots \omega_n)$

$\omega_a, \omega_b \dots \omega_n < \omega_H$ trascuriamo termini con potenze 2, 3.

$$H(j\omega) = A_0 \frac{1}{1 + (j\omega) (\omega_a + \omega_b + \dots + \omega_n)}$$

$\times j\omega$ e dividendo per $(\omega_a + \omega_b + \dots + \omega_n)$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega / (\omega_a + \omega_b + \dots + \omega_n)}{1 + [j\omega / (\omega_a + \omega_b + \dots + \omega_n)]}$$

$$\omega_L = \omega_a + \omega_b + \dots + \omega_n$$

"poli in serie"

un polo più alto non dominante

Esercizio precedente:

8



$$\omega_H = \omega_1 \parallel \omega_2 \quad \frac{1}{\frac{1}{10^4} + \frac{1}{2 \times 10^4}} \sim 0,67 \times 10^4 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega_L = 10 \frac{\text{rad}}{\text{sec}}$$

⇒ potente tecnica per trovare ω_L e ω_H .

medio-banda ⇒ carattere $f(\omega)$ trascurabili

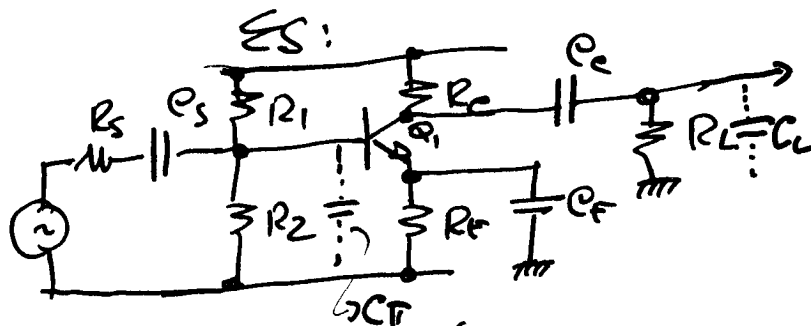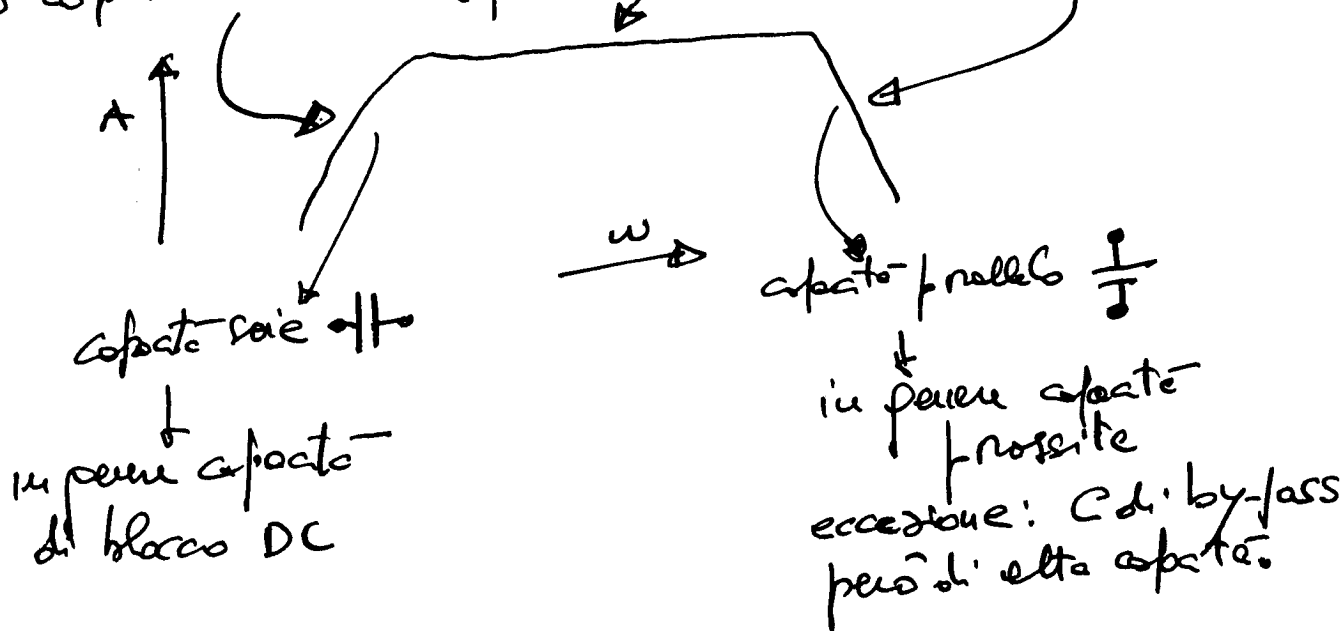⇒ carattere a bassa frequenza } e carattere ad alta frequenza



f_1 e f_2 a bassa frequenza

$$f_1 = \frac{1}{2\pi C_s (h_{fe} R_e \parallel (R_1 \parallel R_2) \parallel R_s)}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi C_e (R_c \parallel R_L)}$$

C_L (unico)
 C_{CB} ⇒ piccola
 C_{BE}

alte frequenze:

$$f_3 = \frac{1}{2\pi (R_c \parallel R_L) C_L}$$

$$f_4 = \frac{1}{2\pi (h_{fe} R_e \parallel (R_1 \parallel R_2) \parallel R_s) C_{CB}}$$