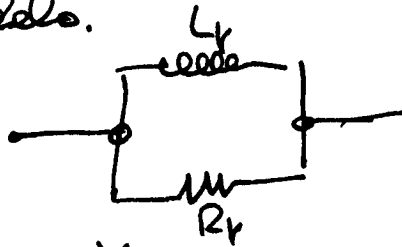


Può essere comodo rappresentare le perdite con una resistenza R_p parallela.




$$\frac{1}{R_p} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R + j\omega L} = Y \Rightarrow$$


$$\frac{1}{\omega L p} = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2}$$
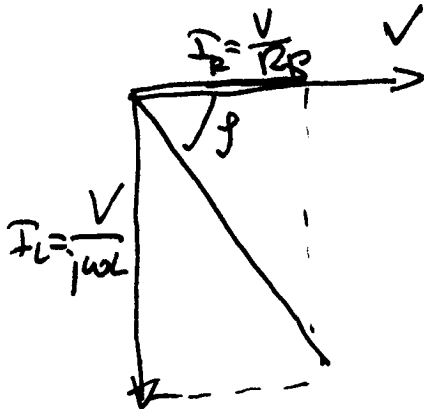
$$Q = \frac{V/\omega L p}{V/R_p} = \frac{R_p}{\omega L}$$




- Capacità.

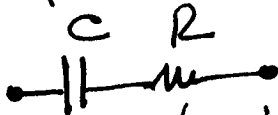

↳ perdite di corrente in dielettrico

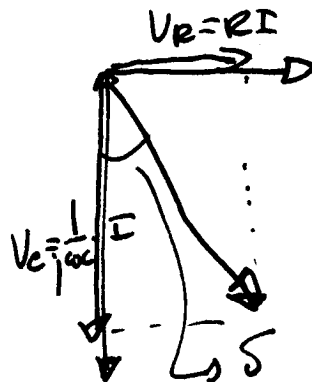
$$\tan \phi = \frac{RI}{\frac{I}{\omega C}} = \omega RC$$



$\tan \phi$ = angolo di perdite
aumenta con le perdite

stesse cose come per L con C


- circuiti paralleli

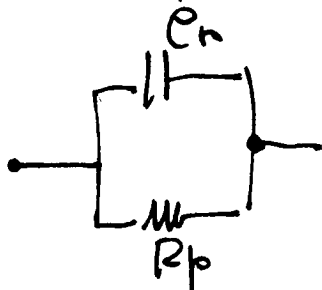

$$\frac{1}{R_p} + j\omega C_p = \frac{1}{R - j\frac{1}{\omega C}}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{R}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$
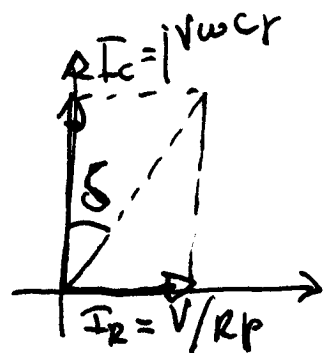
$$\omega C_p = \frac{1/\omega C}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}$$



$$\tan \phi = \frac{V/R_p}{V\omega C_p} = \frac{1}{\omega C_p R_p}$$