
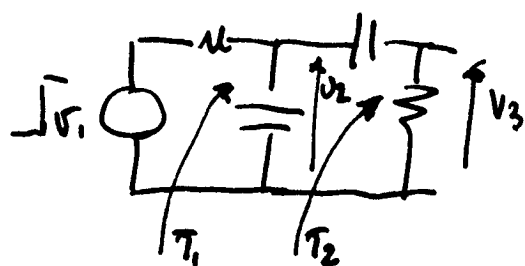



Altri esempi:

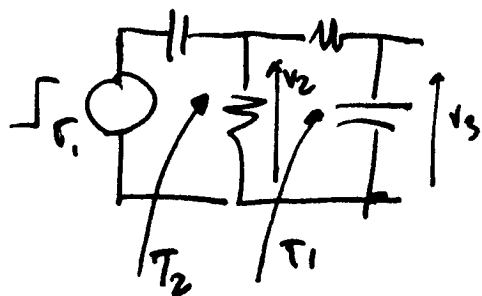


oppure scambiato



$$\tau_1 = \tau_2$$

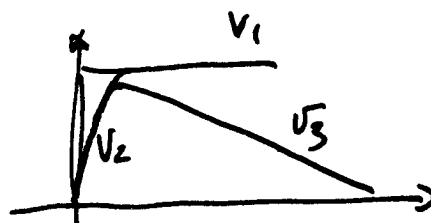

$$\tau_1 < \tau_2$$

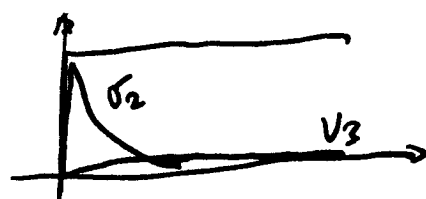


$$\tau_1 \gg \tau_2$$

TEOREMI GENERALI:


• GENERATORE di tensione

• GENERATORE di corrente

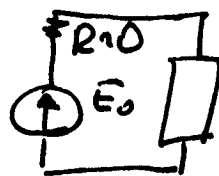

$R \approx 0$

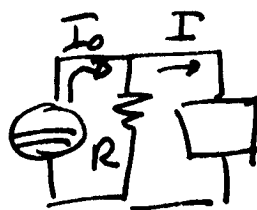V non dipende
dalla corrente
esistente nel
cavo



$R \rightarrow \infty$

I non dipende
dalla tensione V
che ci viene a
essere ai nostri

Perché:

$$V = E_0 - RI$$

$$I = I_0 - \frac{V}{R}$$