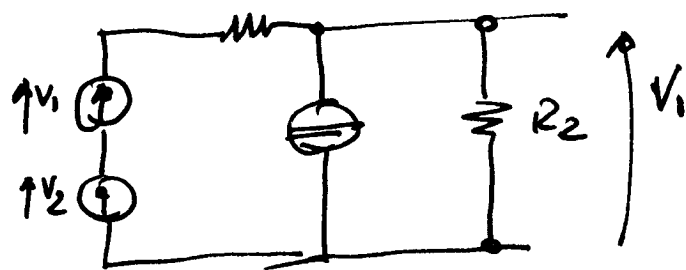


Principi di sovrapposizione.

15

- con parametri di tensione
- con parametri di corrente.



$\Rightarrow$ parametri di corrente = circuito aperto

$\Rightarrow$ parametri di tensione = circuito corto

Sovrapposizione di:

