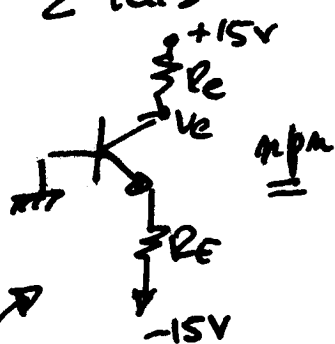


Complementi su Transistor.

①

- Esempi di polarizzazioni

① 2 tensioni: positive e negativa +, -



punto di lavoro in P.E.

$$V_E = -0,7V$$


$$R_E = \frac{-15 + 0,7}{I_E}$$

$$\text{per } I_C = 2mA \Rightarrow R_E = 7k\Omega$$

per avere dinamica $V_C \Rightarrow$ es: $5V = V_C = \frac{15 - 5}{2mA}$
 $R_C = 5k\Omega$

BASE COMUNE

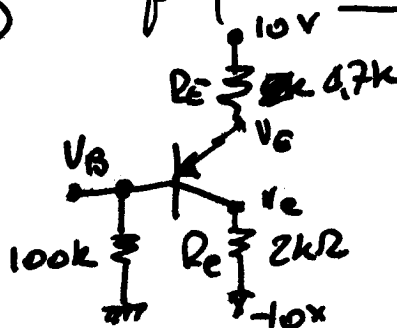② pm/p - emettitore comune - 2 tensioni (+)(-)



punto di lavoro in P.E.


$$V_E = 0,7V$$

$$\text{si sceglie } I_C = 2mA = I_E = R_E = 4,7k$$

$$\Rightarrow \text{dinamica} \sim 6V (V_C - V_E) \Rightarrow$$

$$R_C = \frac{4V}{2mA} = 2k\Omega$$

③ BASE COMUNE - tensioni positive.

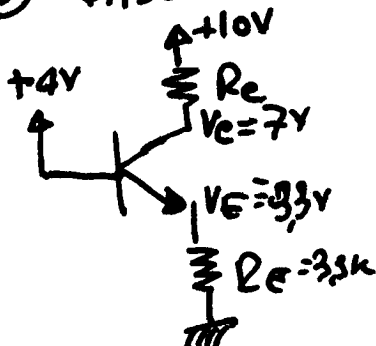

$$1) V_E = 4V - 0,7V = 3,3V$$

$$2) \text{ scelta di } I_C \sim I_E = 1mA$$


$$3) R_E = \frac{3,3V}{1mA} = 3,3k$$

$$4) \text{ Scelta di } V_C = 7V \Rightarrow (V_C - V_E = 7V - 3,3V)$$

5) $R_e = 3k\Omega$

2

BASE COMUNE 2 tensioni (+)/(-) pup

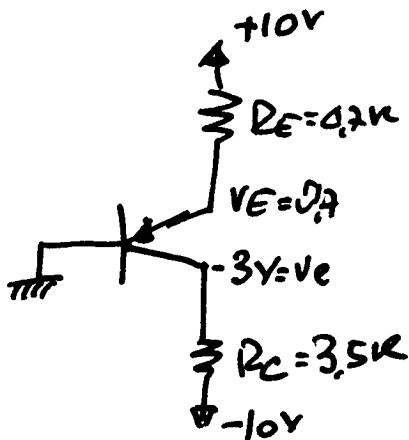


① $V_E = +0.7V \Rightarrow$ scelta di $I_C = 2mA$

② $R_E = \frac{(10 - 0.7)V}{2mA} = 4.7k$

③ dinamica $3.7V$

④ $R_C = \frac{7(-10 + 3)V}{2mA} = \frac{7V}{2mA} = 3.5k$

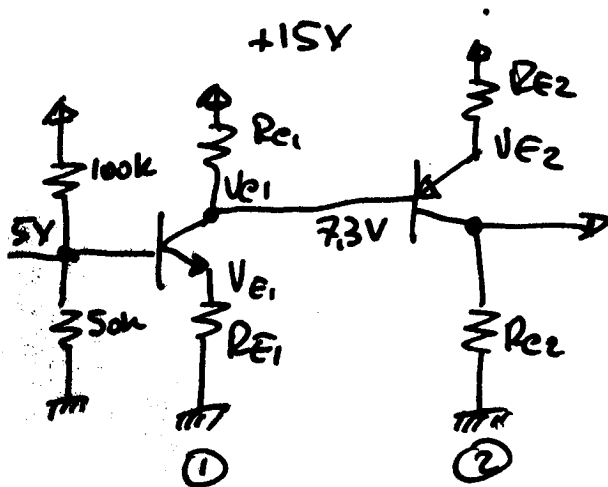Polarizzazione di due stadi a transistor, una tensione (+)



① $V_{E1} = 5V - 0.7V = 4.3V$

② scelta di $I_{E1} = 1.5mA$

③ $R_{E1} = 3k\Omega$

④ Dinamica $(V_{C1} - V_{E1}) = (7.3 - 4.3V) = 3V$

⑤ $R_{C1} \approx 5k\Omega$

⑥ $V_{E2} = 8V$ ⑦ scelta $I_{C2} = I_{E2} = 3mA \rightarrow V_{E2} = 8V$

⑧ $R_{E2} = \frac{15V - 8V}{3mA} = 2.7k\Omega$

⑨ dinamica $V_{CE2} - V_{E2} = -2V$

⑩ $V_{CE2} = 6V$

⑪ $R_{C2} = \frac{6V}{3mA} = 2k\Omega$

$$f_m = \frac{\partial I_c}{\partial V_{BE}} = \frac{I_c}{V_T} = \frac{i_c}{v_{BE}}$$

regime dinamico 3
sequale sovrapposto
al regime di polarizzazione
in DC.

$$i_b = \frac{i_e}{\beta} \Rightarrow i_b = \frac{1}{\beta} \frac{I_e}{V_T} \sigma_{be}$$

$$i_b = \frac{p_m}{\beta} v_{be} \quad \text{Diagram: A circle with } r_{\pi} \text{ inside, with an arrow pointing down into it and an arrow pointing up out of it.} \quad = \frac{v_{be}}{i_b} = \frac{\beta}{g_m} = \beta \cdot r_e$$

resistenza dinamica provando nella base fra base ed erettile.


to write the Bire write come k_T .

$\Rightarrow \beta \cdot r_e$ K_{re}

$$i_e \approx i_c \Rightarrow i_e = \frac{I_E}{V_T} \sigma_{BE}$$

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = r_c$$


resistance provide well 'emitt, the

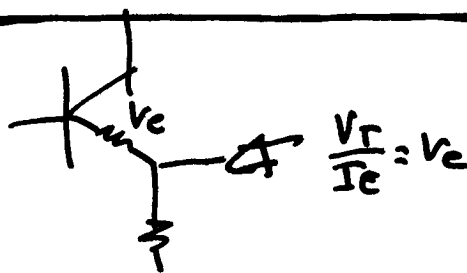

Rappresentazione elettrica del transistor.

4


modello π

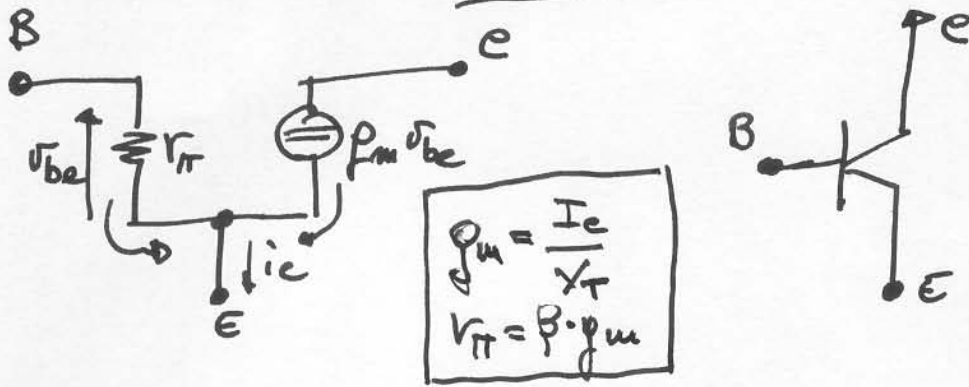

$$i_e = \frac{v_{be}}{r_{\pi}} + \beta i_b = \frac{v_{be}}{r_{\pi}} (1 + \beta) = \frac{v_{be}}{r_{\pi}} (1 + \beta)$$

$$= v_{be} / \left(\frac{r_{\pi}}{1 + \beta} \right) = v_{be} / r_e$$

Modello T

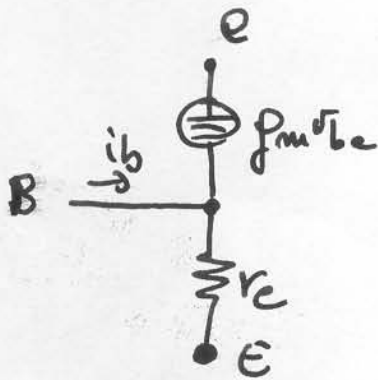

$$g_m = \frac{I_c}{V_T}$$

$$r_e = \frac{1}{g_m}$$

$$i_b = \frac{v_{be}}{r_e} - \beta i_b = \frac{v_{be}}{r_e} (1 - \beta)$$



$$= \frac{v_{be}}{r_e} (1 - \alpha) = \frac{v_{be}}{r_e} \left(1 - \frac{\beta}{\beta + 1} \right)$$

$$= \frac{v_{be}}{(\beta + 1) r_e} = \frac{v_{be}}{r_{\pi}}$$

Configurazioni.

8/5/1

ba emittente comune.

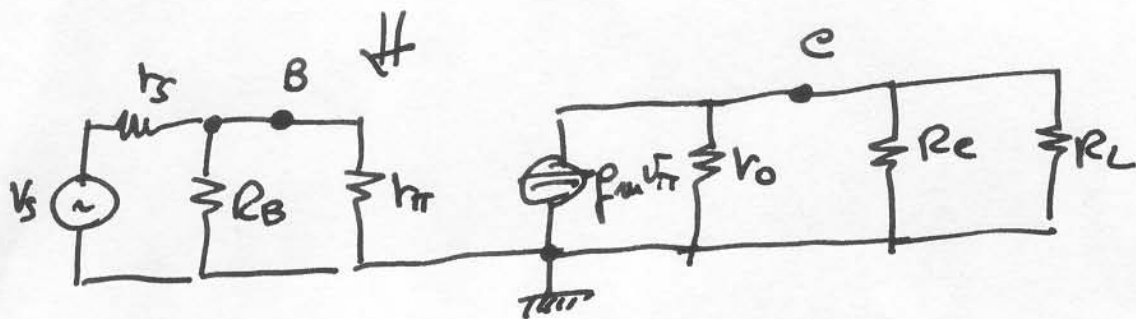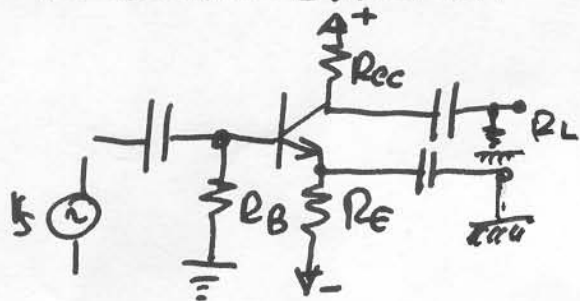

$$R_i = R_B \parallel r_{\pi}$$

$$R_o = R_C \parallel r_o$$

$$r_{\pi} = r_e \cdot \beta$$

$Z_{in} \Rightarrow$ moderate input impedance ($R_B \parallel r_{\pi}$)

transconductance g_m


$$Z_{out} \Rightarrow R_C \parallel r_o$$

box a mano - regime dinamico.
in D.P.


$$R_E = 10 \text{ k}\Omega \quad \& \quad I_E = 0,93$$

dinamica tra 0,7 e -5,4

$$R_C \sim 5 \text{ k}\Omega$$

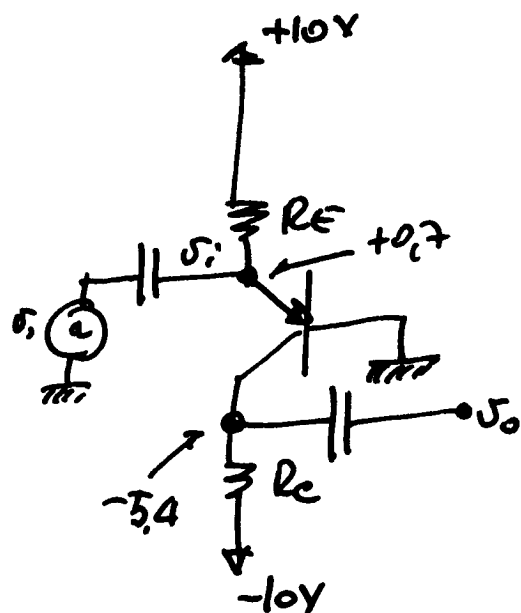

Modello:

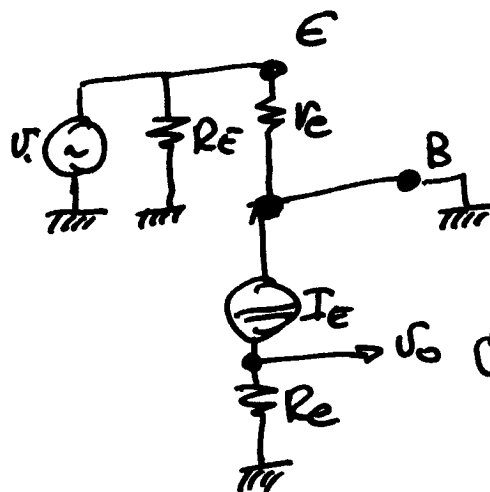



$$\textcircled{1} \frac{v_i}{R_E} \rightarrow 0$$

$$\textcircled{2} \frac{v_i}{R_E} \approx I_E \approx I_C$$

$$\textcircled{3} v_o = \frac{v_i}{R_E} \cdot R_C$$

Emitter Follower (analitico).

5

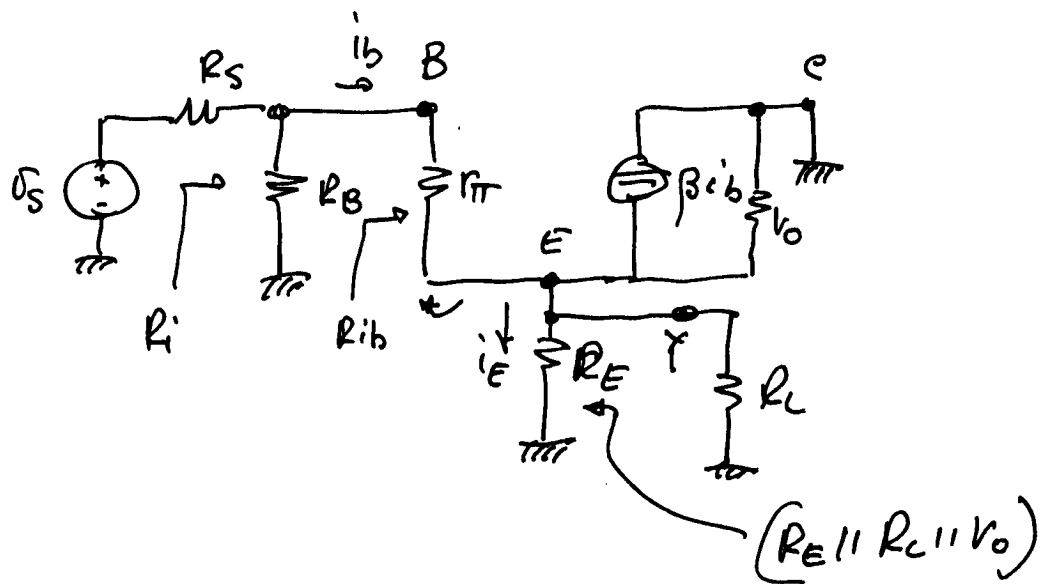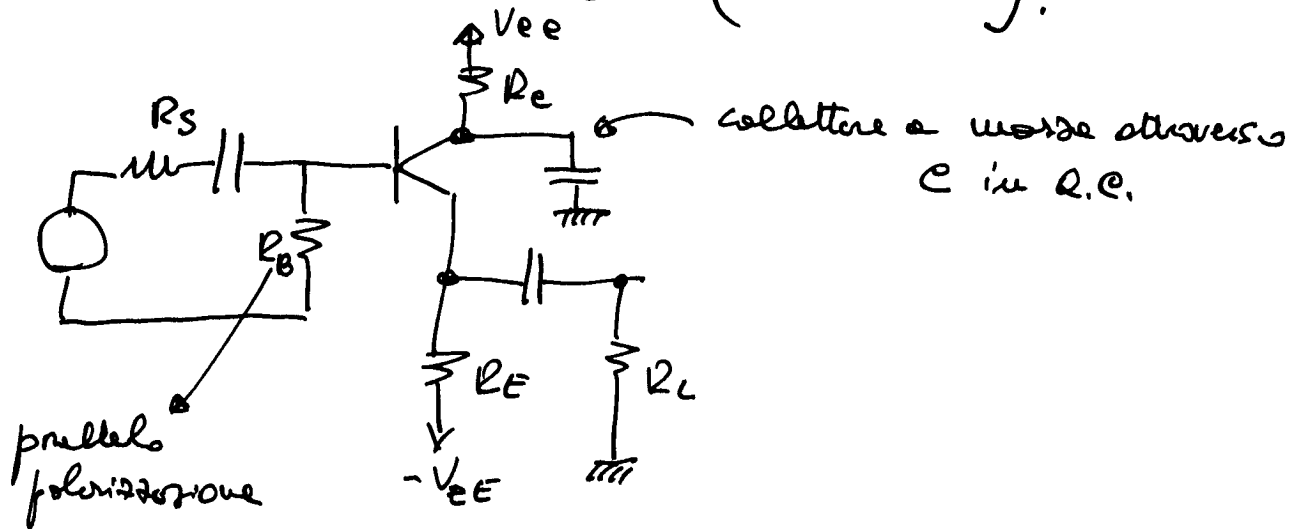


$$i_E = \beta i_b + i_b = i_b (\beta + 1)$$

$$R_{ie} = \frac{r_{\pi} + (R_S || R_B)}{\beta + 1}$$


Complementi su amplificatori differenziali.

7

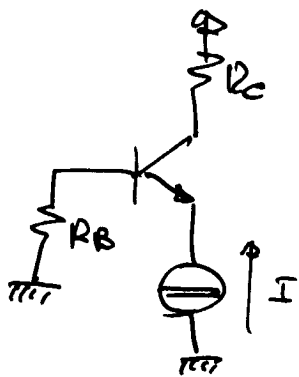


Potenzando con un generatore di corrente

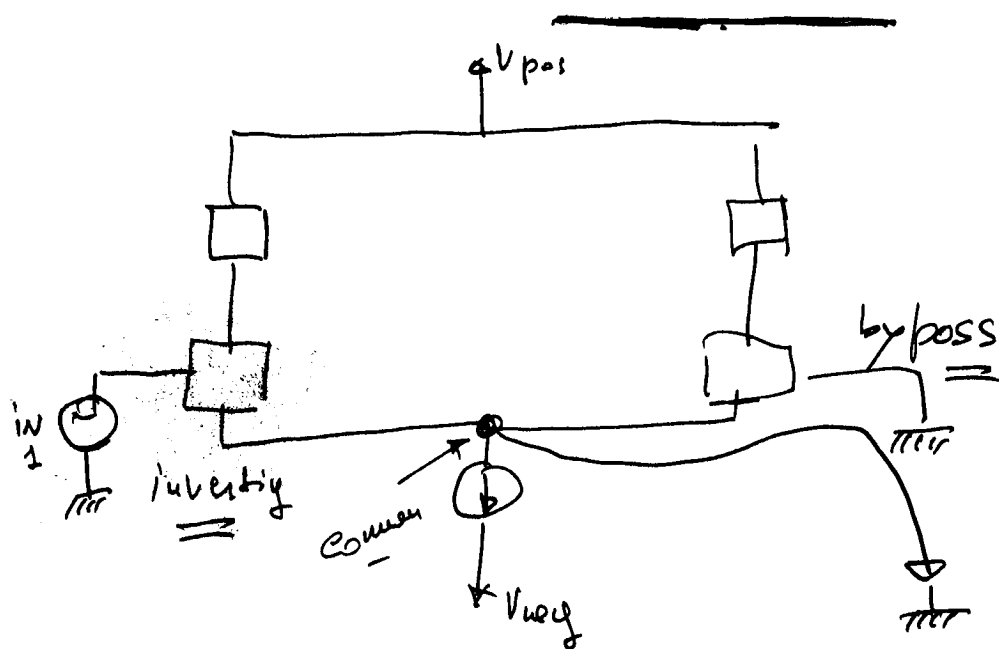
I non dipende da β e da R_B
 $\Rightarrow$ alta impedenza di ingresso.



Esempio di by-pass





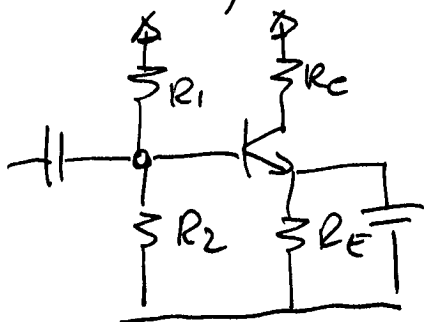


by pass
possibile

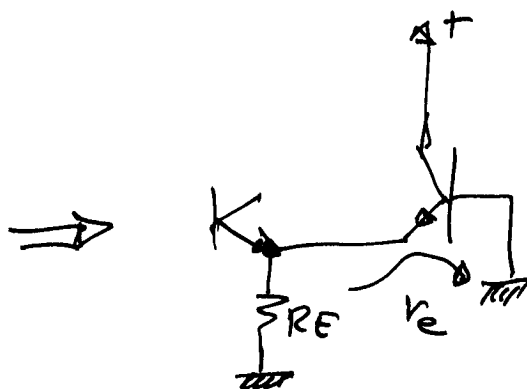



Configuration

108

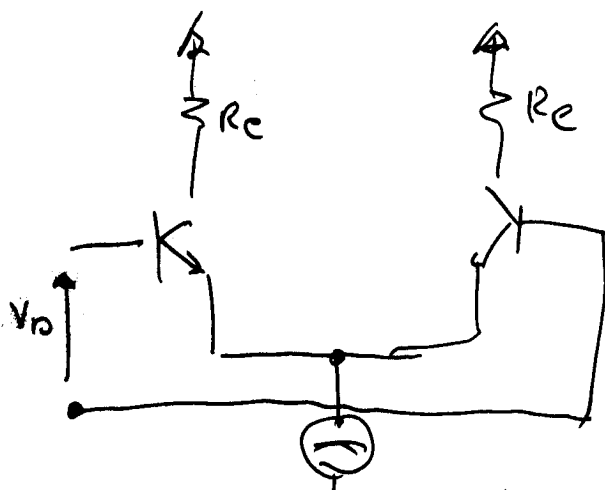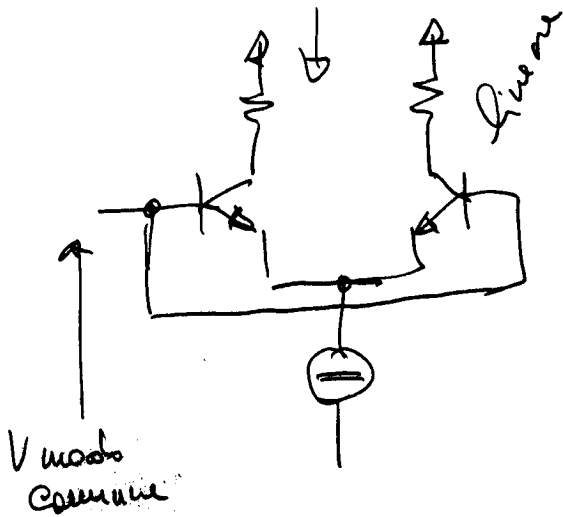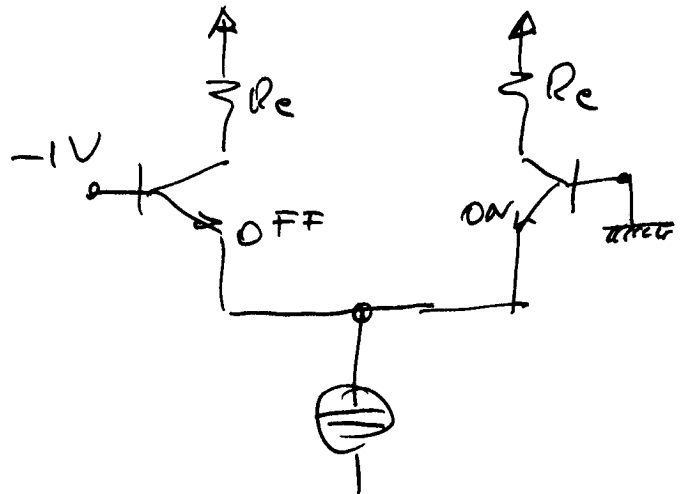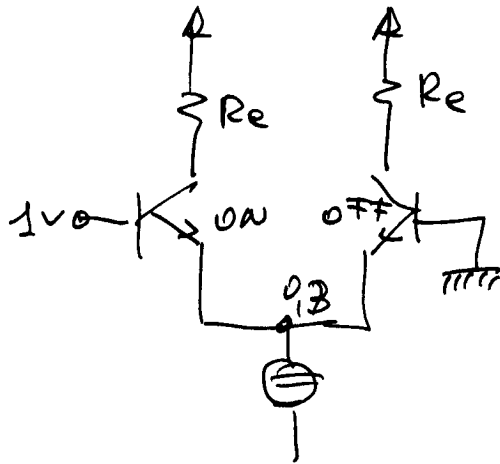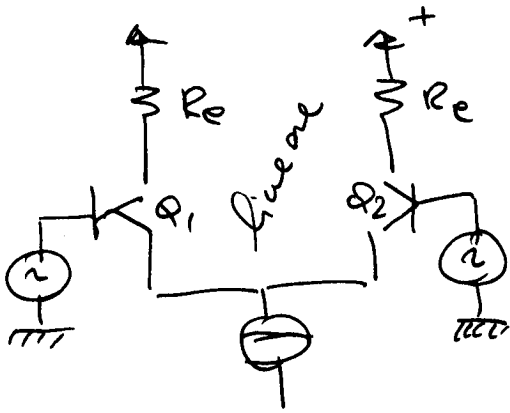
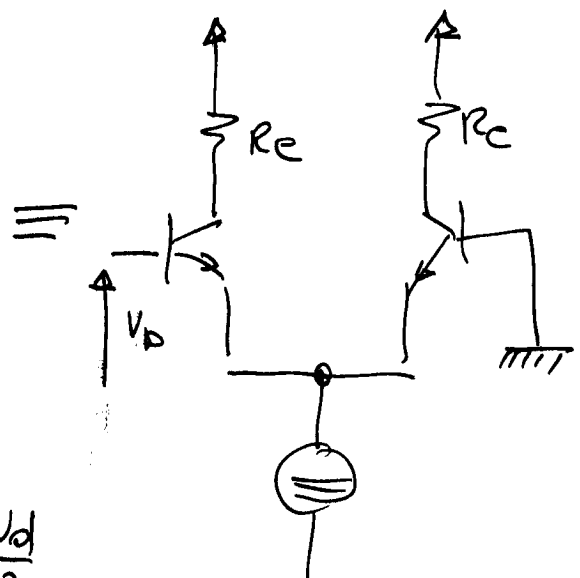
$$V_{BE1} = V_{BE} + \frac{V_d}{2} \quad / \quad V_{BE2} = V_{BE} - \frac{V_d}{2}$$



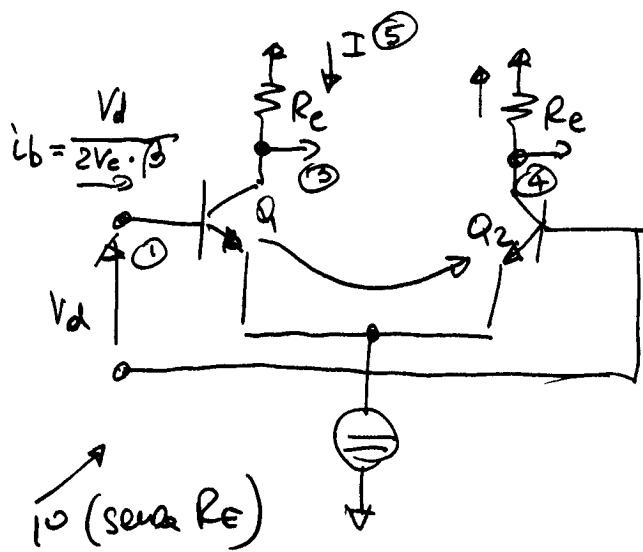

$$\textcircled{1} Z_{in} = 2r_e \cdot h_{fe}$$

9


$$\textcircled{2} I_e = \frac{V_d}{2r_e}$$

$$\textcircled{3} = \frac{R_e}{2r_e} \cdot \sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} = \frac{R_e}{2r_e} \cdot \sqrt{2} \quad \left(\frac{1}{2} g_m R_e \right)$$

$$\textcircled{5} = I_e = g_m \frac{V_d}{2} = \frac{V_d}{2r_e}$$

con R_E

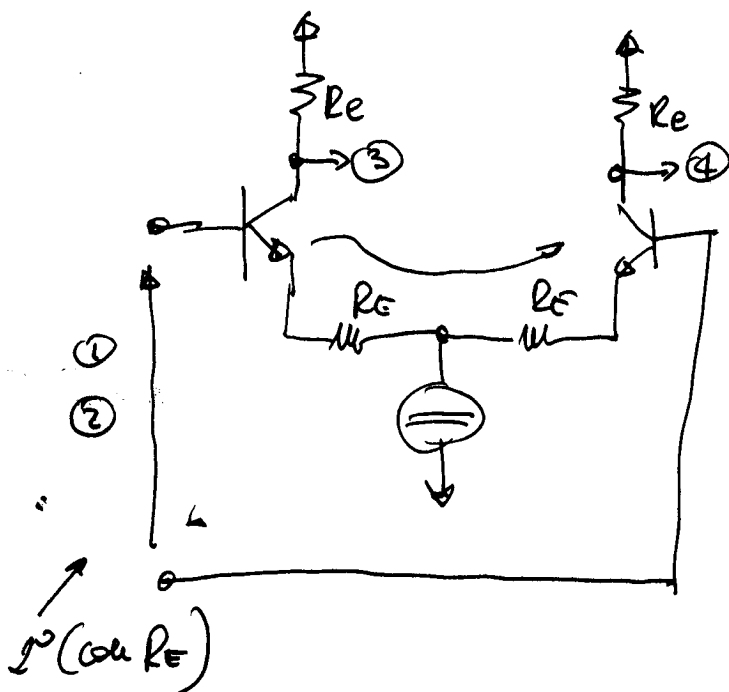

$$\textcircled{1} Z_{in} = 2(r_e + R_E) \cdot h_{fe}$$

$$\textcircled{2} i_b = \frac{V_d}{2(r_e + R_E) \cdot h_{fe}}$$

$$\textcircled{3} = \frac{R_e}{2(r_e + R_E)} \cdot \sqrt{2}$$

$$\textcircled{4} = \frac{R_e}{2(r_e + R_E)} \cdot \sqrt{2}$$


$$\textcircled{5} I_e = \frac{V_d}{2r_e + 2R_E}$$

$\textcircled{3}$ o $\textcircled{4}$ uscite single ended

Uscite differenziale (fra i collettori).

$$\rightarrow 10^\circ \text{ senza } R_E \Rightarrow -\frac{1}{2} g_m R_e - \frac{1}{2} g_m R_e = \boxed{-g_m R_e}$$
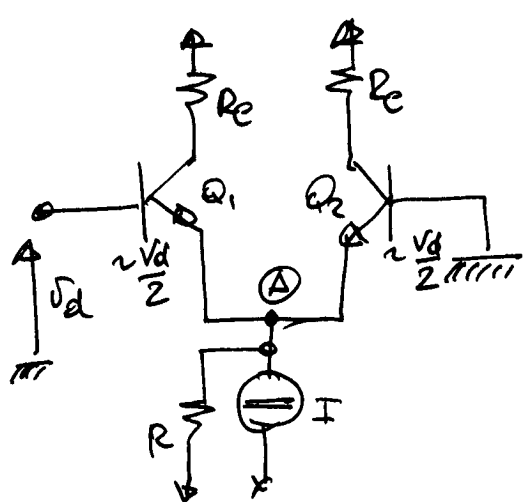
$$\rightarrow 2^\circ \text{ con } R_E \Rightarrow -\frac{R_e}{2(r_e + R_E)} - \frac{R_e}{2(r_e + R_E)} = -\frac{R_e}{r_e + R_E}$$




differenziale usato in
modo non complementare

⇒ tensione in (A) non riproporzionata
0 ⇒ ma se $R \rightarrow \infty$ o $R \gg r_e$
 v_d è ancora diviso in
parti uguali alle 2 giunzioni

⇒ quasi come differenziale.

Modo comune (stesso segnale alle
basi).

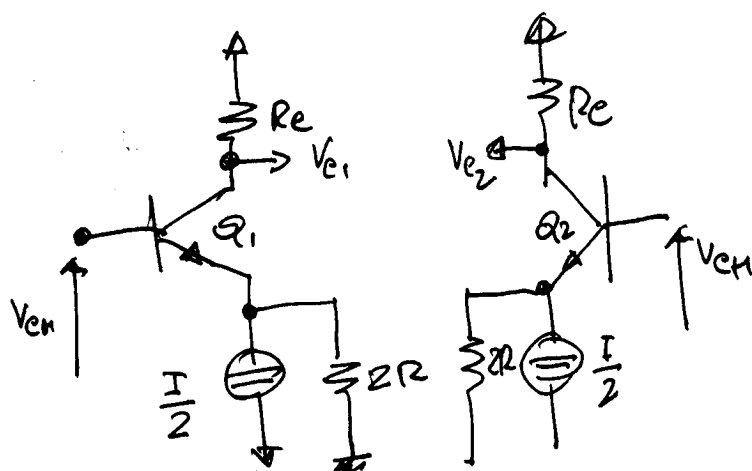


$$v_{e1} = v_{cm} = \frac{R_c}{2R + r_e} \approx \frac{r_e}{R}$$

$$\text{da: } A_{cm} = \frac{R_c}{2R}$$


$$A_d = \frac{1}{2} f_m R_c$$

$$CMRR = \left| \frac{A_d}{A_{cm}} \right| = f_m \cdot R$$

Z_{iu} (modo comune)

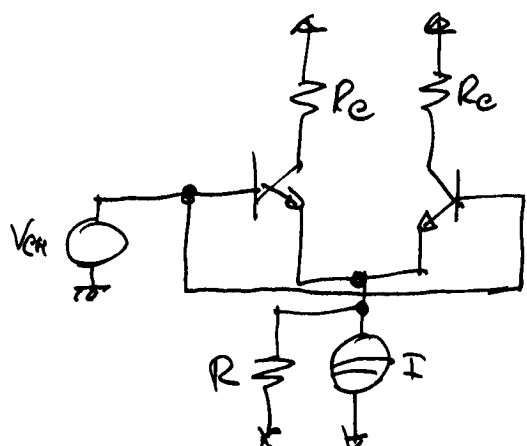


→ equivalente di mezzo circuito

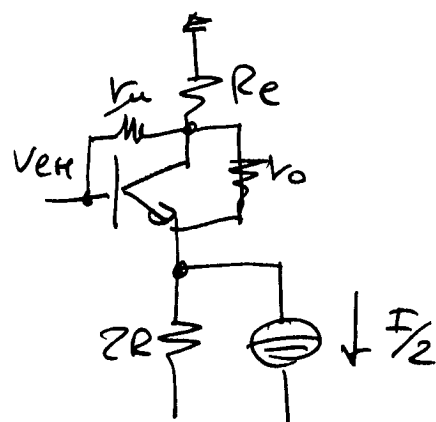

guadagno common mode piccolo $\rightarrow 0 \Rightarrow$ segnale al collettore 0

$$2R_{iu} = r_u \parallel [h_{fe} \cdot 2R] \parallel [h_{fe} \cdot r_e]$$

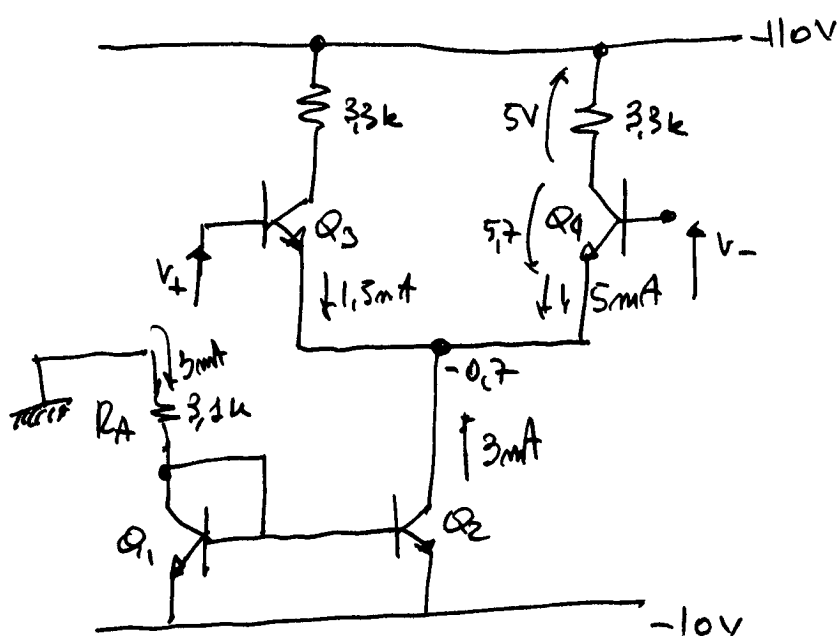Differenziale con carico attivo su emettitore.



$$R_A = \frac{-0.7 - (-10V)}{3mA} = 3.1k\Omega$$

↑ scelta


$$I_{C1} = I_{C2} = 1.5mA$$

$$R_{C1} = R_{C2} = 3.3k\Omega$$

$$P_{Q1} = 0.7 \times 3mA = 0.2mW$$

$$P_{Q2} = 3mA(-0.7 - (-10V)) \sim 28mW$$
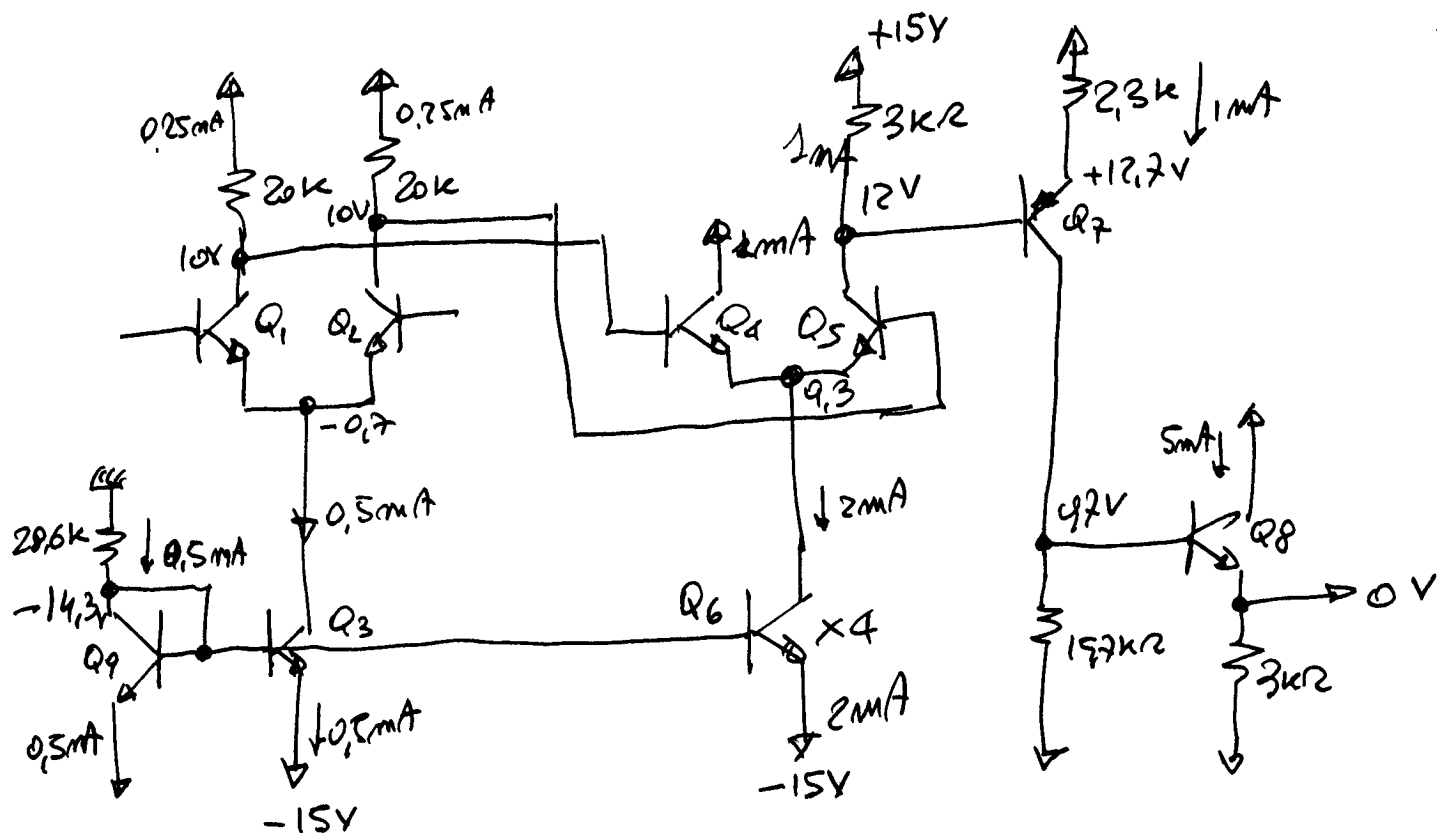
$$P_{Q3} = P_{Q4} = (1.5mA \times 9.2V) = 8.6mW$$



in Q_9 $0,5\text{mA} \Rightarrow$ anche $Q_3 = 0,5\text{mA} \Rightarrow Q_6 = 2\text{mA}$

in coppia (Q_1 e Q_2) $\Rightarrow 0,5\text{mA}$ in Q_1/Q_2 $0,25\text{mA}$

collettori Q_1 e $Q_2 = (15\text{V} - 0,25 \times 20) = +10\text{V}$

Q_4 e Q_5 emittenti = $9,3\text{V}$ Q_6 fornisce 2mA

Q_4 e Q_5 polarizzato con 1mA . Collettore di Q_5

$[15 - 1 \times 3] = +12\text{V} \rightarrow$ Emittente $Q_7 = 12,7\text{V}$ e

corrente di emittente di $Q_7 = (15 - 12,7) / 2,3\text{k} = 1\text{mA}$

Corrente di collettore di $Q_7 = 1\text{mA}$, tensione di

collettore = $[-15 + 1 \times 15,7] = 0,7\text{V} \rightarrow$ Emittente di

$Q_8 = 0\text{V} \rightarrow$ corrente $[0 - (-15)] / 3 = 5\text{mA}$

Dissipazione: su +15V.

13

$$0,25 \text{ mA} + 0,25 \text{ mA} + 1 \text{ mA} + 1 \text{ mA} + 1 \text{ mA} + 5 \text{ mA} = 8,5 \text{ mA}$$

$$P^+ = (15 \times 8,5) = 127,5 \text{ mW}$$


su -15V

$$0,5 \text{ mA} + 0,5 \text{ mA} + 2 \text{ mA} + 1 \text{ mA} + 5 \text{ mA} = 9 \text{ mA}$$

$$P^- = (15 \times 9) = 135 \text{ mW}$$

$$I_B(Q_1, Q_2) = \frac{0,25 \text{ mA}}{100} = 2,5 \mu\text{A}$$

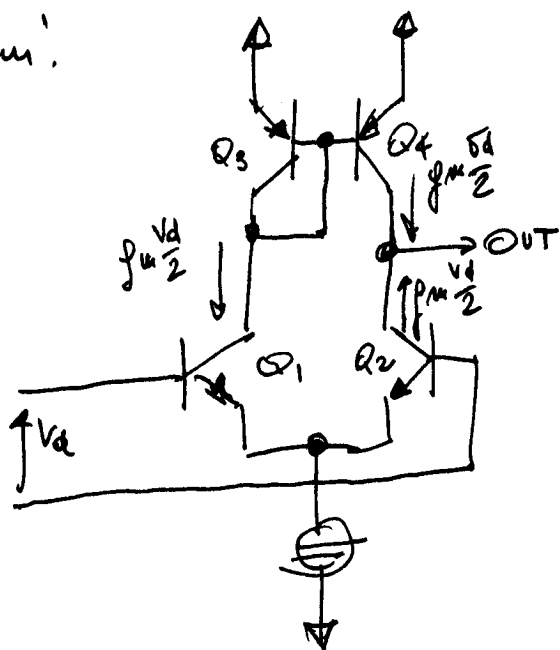Nei chip sostituzione resistenze con elementi attivi
- meno occupazione su silicio. → granchi possibili
→ granchi attivi. ⇒ elle resistenze → altri
guadagni.



$$G = \frac{g_m R_o}{2}$$

⇒ altissimo.

In generale:

- 1) alta impedenza di ingresso $\Rightarrow$ evitare perdite di segnale
- 2) primo stadio $\Rightarrow$ alto CMRR (abbattimento cunure)
- 3) Stadi intermedi $\Rightarrow$ alto guadagno. (single ended)
- 4) bassa impedenza di uscita (emitter).

1° stadio: differential-in / differential out Q_1 e Q_2
polarizzati da Q_3

2° stadio: differenziale, ma uscite single-ended da Q_4
 Q_4 e Q_5 polarizzati da Q_6


3° stadio emitter Q_7 per guadagno. (per migliore guadagno sostituire resistenze con carichi attivi).
 Q_7 anche shift di livello per dinamica

$$Z_{in1}: Q_1 \text{ e } Q_2 \text{ a } 0,25 \text{ mA} \Rightarrow V_{e1}, V_{e2} = \frac{25 \Omega}{0,25} = 100 \Omega$$

$$\text{per } k_{fe} = 100 \quad Z_{in} = 2 V_{e1} k_{fe} = 20 \text{ k}\Omega$$

$$Z_{in} Q_4 \text{ e } Q_5 \Rightarrow V_{e4} = V_{e5} = 25 \Omega \Rightarrow Z_{in2} = 5 \text{ k}\Omega$$

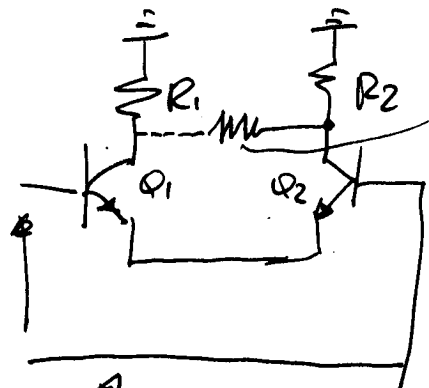$\rightarrow$ Calcolo guadagno 1° stadio.




r_{i2} = impedenza di
ingresso 2° stadio
differenziale

schema
equivalente
1° stadio

$$A_1 = \frac{[R_{i2} \parallel (R_1 + R_2)]}{V_{e1} + V_{e2}} = \frac{[5k \parallel 40k]}{200\Omega} = 23.4$$

guadagno 2° stadio : schema equivalente

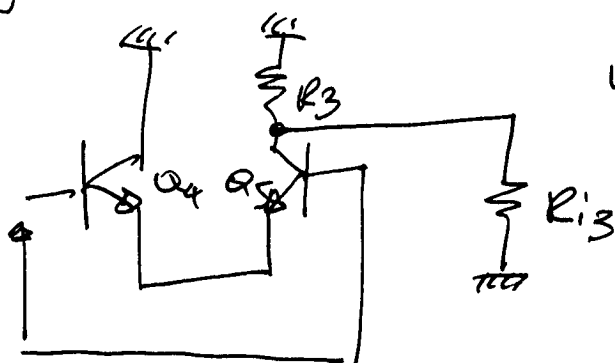


uscita single-ended

R_{i3} = resistenza di
ingresso di Q_7

$$\begin{aligned} &= h_{fe} (R_4 + V_{e7}) \\ &= 100 \cdot (23k + 25\Omega) \\ &= 234.8k\Omega \end{aligned}$$

$$A_2 = \frac{(R_3 \parallel R_{i3})}{r_{e4} + r_{e5}} = \frac{3k\Omega \parallel 234.8k\Omega}{50\Omega} \approx 60$$

guadagno 3° stadio : schema equivalente

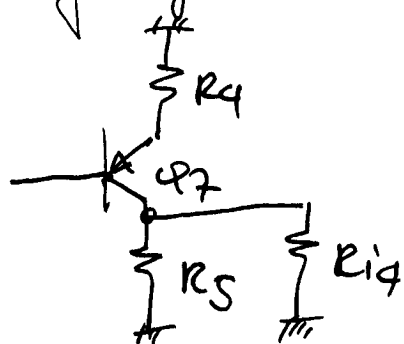

$$R_{i4} = h_{fe} \cdot \left(\frac{V_{e8} + R_6}{1} \right) = 100 \left(\frac{25\Omega}{5} + 3k \right) = 303.5k$$


$$A_3 = \frac{R_5 \parallel R_{14}}{r_{e2} + R_4} = \frac{15,2k \parallel 303,5k}{2,325k} = 6,4$$

~~A4~~

A4

quodaguo quarto stadio

circuito equivalente

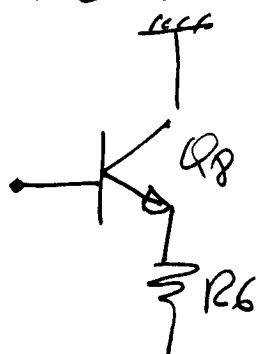


$$A_4 = \frac{R_6}{R_6 + r_{e8}} = \frac{3000}{3000 + 5} \approx 1$$

$$A = A_1 \cdot A_2 \cdot A_3 \cdot A_4 = \underline{\underline{8513}}$$

$$Z_{out} = R_6 \parallel \left[r_{e8} + \frac{R_5}{h_{fe}} \right] \rightarrow 1525\Omega$$

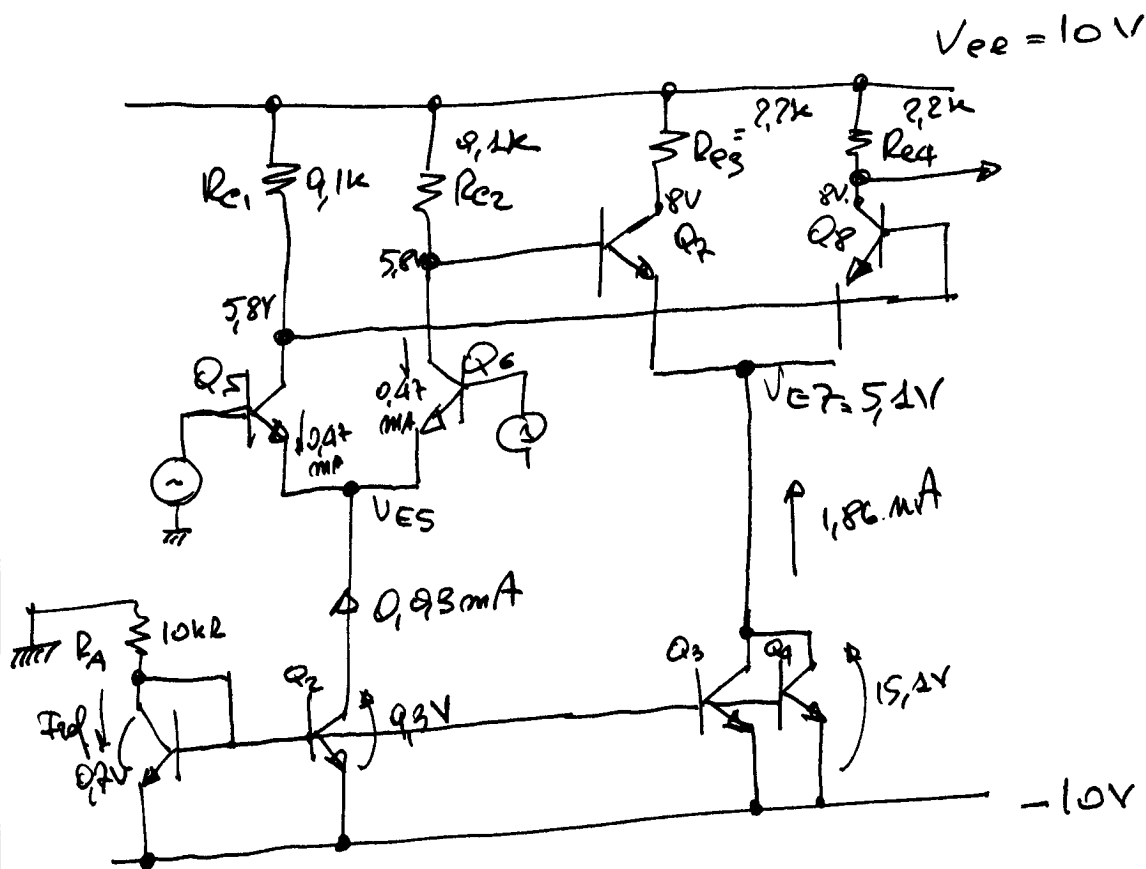Altro esempio: semplice coppia di differenziali in
coscorta $\rightarrow$ rudimentale "operazionale" 17



$$\textcircled{1} I_{nf} = \frac{-Q_7 - (-10V)}{10k\Omega} = 0.93mA \quad (\text{protezione})$$

$$0.93 \rightarrow Q_5 = 0.47mA \Rightarrow V_{ES} = -0.7V \Rightarrow V_{CEQ_2} = 9.3V$$

$$0.93 \rightarrow Q_6 = 0.47mA$$

$$V_{CEQ_5} = 5.8V \quad (\text{Dinamico}) = V_{CEQ_6} \Rightarrow R_{C1} = R_{C2} = 9.1k$$

$$V_{E7} = 5.1V \Rightarrow V_{CEQ_7} = 8V = V_{CEQ_8} = 8V \quad (\text{Dinamico})$$

$\uparrow$ enticite!

$$V_{CEQ_4} = 15.1V \Rightarrow I_C(Q_3||Q_4) = 1.86mA$$

$$I_C(Q_7) = 0.93mA = I_C(Q_8) = 0.93mA$$

$$\Rightarrow R_{C3} = 22k = R_{C4} = 22k$$

Calcolo potenze:

18

$$P_{Q1} = I_{E1} \cdot V_{CE1} = (0,43 \text{ mA})(0,7 \text{ V}) = 0,65 \text{ mW}$$


$$P_{Q2} = I_{E2} \cdot V_{CE2} = (0,93 \text{ mA})(9,3 \text{ V}) = 8,7 \text{ mW}$$

$$P_{Q3} = P_{Q4} = I_{E3} \cdot V_{CE3} = (993 \text{ mA})(15,4) = 14 \text{ mW}$$

$$P_{Q5} = P_{Q6} = I_{E5} \cdot V_{CE5} = (0,47 \text{ mA})(6,5 \text{ V}) = 3 \text{ mW}$$

$$P_{Q7} = P_{Q8} = I_{E7} \cdot V_{CE7} = (993 \text{ mA})(2,9 \text{ V}) = 2,7 \text{ mW}$$

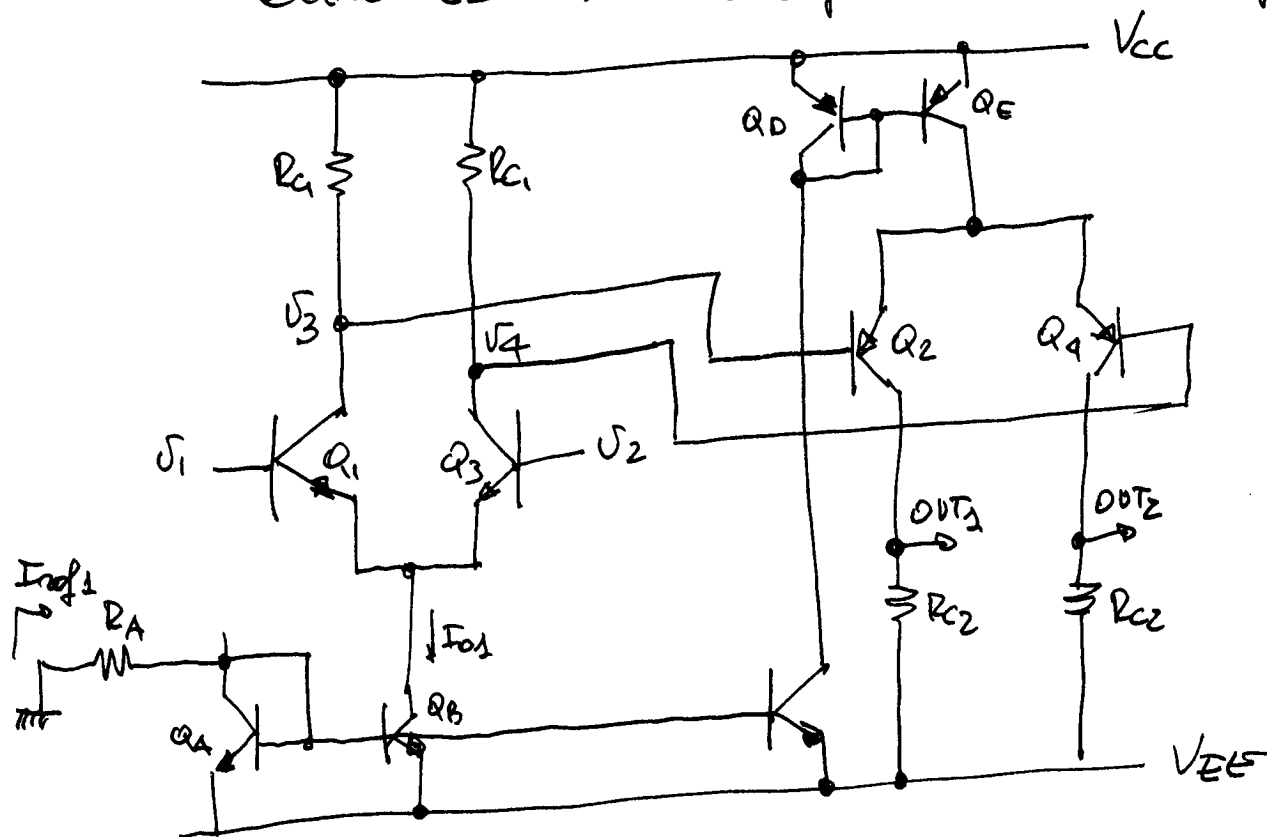Altro esempio completo. 2 stadi differenziali



Q_1 e Q_3 upu e Q_2 , Q_4 pub (fornire il P.C. shifting per guadagnare in dinamica)

$Q_A \rightarrow Q_E$ "setta" le correnti

in $Q_1 \rightarrow Q_4$

Ricordiamo che:

$$A_{dm-se} = \pm g_m \frac{R_c}{2}$$

differenziale-mode e single-ended

$$A_{cm-se} = \frac{R_o}{2R_o}$$

common mode single-ended
 R_o resistenza inversa di
 coda del circuito
 resistenza di ingresso - differential
 mode

$$r_{in-dm} = 2h_{fe} \cdot r_e$$


$$r_{in-cm} = 2h_{fe} \cdot R_o$$

altissima R_o = resistenza
 inversa circuito di "coda"

$$r_{out-se} = R_c$$

A_{dm-se1} = pseudopolo differenziale single-ended.

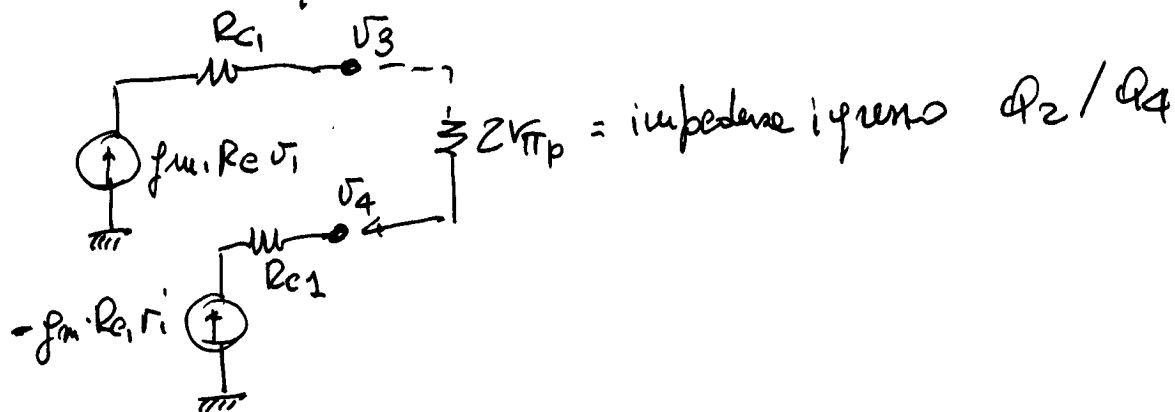$\Rightarrow$ circuito equivalente Q_1 e Q_3



$$A_{dm-se1} = g_m R_{c1} \frac{2r_{op}}{2r_{op} + 2R_{c1}} \cdot g_m R_{c2} / 2$$

$\uparrow$
 1° stadio
 differenziale

$\uparrow$
 2° stadio single-ended

A_{dm-se2}

idem

per simmetria del
 differenziale e
 push transistor.

$A_{en} \rightarrow$ guadagno modo comune.

$$= \frac{R_{e2}}{2R_{oE}} \cdot \frac{R_{c1}}{2R_{oB}} \cdot \frac{2h_{fe}r_{oE}}{2h_{fe}r_{oE} + R_{c1}}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 $R_{o\text{ inversa di } Q_E}$ $R_{o\text{ inversa di } Q_B}$ $\text{fattore d'attenuazione dovuto all'impedenza del 2° stadio } Q_4, Q_E \text{ } R_{o\text{ alta fattore } \sim 1}$

$$C_{MRR} = \frac{(g_{m2}R_{c2})(g_{m1}R_{c1})/2}{(R_{c2}/2R_{oE})(R_{c1}/2R_{oB})} \cdot \frac{r_{\pi p}}{r_{\pi p} + R_{c1}} \cdot \frac{2\beta_o R_{oE} + R_{c1}}{2\beta_o R_{oE}}$$

$$= \frac{g_{m2}g_{m1}r_{\pi p}(2\beta_o R_{oE} + R_{c1})R_{oB}}{(r_{\pi p} + R_{c1})\beta_o} = \frac{g_{m1}R_{oB}(2\beta_o R_{oE} + R_{c1})}{r_{\pi p} + R_{c1}}$$

essendo $g_{m2} \cdot r_{\pi p} = \beta_o$

in $R_{oE} \gg R_{c1}$ e $r_{\pi p} \sim R_{c1}$

$$C_{MRR} = \frac{g_{m1}R_{oB}(2\beta_o R_{oE})}{r_{\pi p} + R_{c1}} \sim g_{m1}g_{m2}R_{oB}R_{oE}$$

CMRR in esate dell'ordine di $\underline{\underline{(y_m R_o)^2}}$ 21