


La catena di acquisizione dati

Laboratorio di Astrofisica II


Fabio Garufi

La catena di misura

 
- La catena di misura risulta dall'interconnessione dei seguenti dispositivi:
 - Sensore
 - Filtro
 - Multiplexer
 - Amplificatore
 - Sample and Hold
 - Convertitore analogico/digitale
 - Logica di controllo (hardware e/o software)
 - Acquisitore (computer)



Necessità dell'amplificazione

 


- Aumenta la risoluzione della misura

 

Necessità dell'amplificazione II




 - Aumenta il rapporto segnale-rumore (Signal-to-Noise Ratio - SNR)



Multiplexer

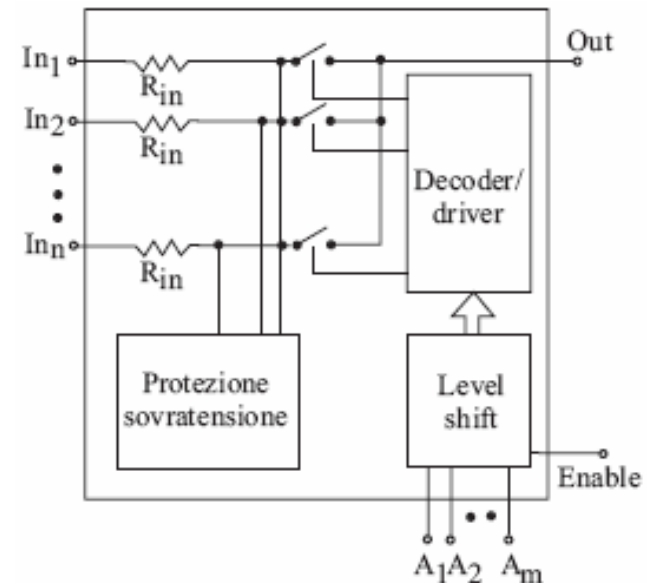
- È un dispositivo (MUX) che commuta n canali in ingresso in uno in uscita
- La commutazione viene comandata da un segnale digitale che codifica il canale di ingresso da selezionare.
- Può essere a canale singolo o a canale differenziale
- Spesso può funzionare anche a rovescio (demux, da 1 a n)



Sample and hold

- I circuiti di campionamento e tenuta (sample and hold S/H) servono a mantenere fisso il valore del segnale campionato nel tempo in cui il convertitore A/D esegue la conversione
- È necessario quando la variazione del segnale durante il tempo di conversione è $> \text{LSB}$
- Dal punto di vista logico, il S/H è caratterizzato da due fasi:
 1. La fase di sample (o anche track) riporta in uscita il segnale con guadagno unitario
 2. La fase di tenuta (hold) il valore del segnale ad un certo istante viene mantenuta costante.


Sample and Hold II

 

- Impedenza di ingresso (Alta)
- Rapidità di adattamento in fase sample (Slew-Rate)
- Tempo di assestamento (Settling) dopo il comando di hold
- Costante di tempo del mantenimento in hold (scarica esponenziale)
- RC deve essere piccola nella fase di sample e grande nella fase di hold: come si fa?

Sample and Hold III

Il Sample and hold a integratore:

 



Nella fase di sample (interruttore chiuso) si comporta come un inseguitore. Nella fase di Hold la capacità si scarica sulla resistenza di ingresso. Se RC è grande, nella fase di Hold il decadimento è lento e, nella fase di Sampling se la frequenza del segnale in ingresso è $< 1/(2RC)$, è un inseguitore.

Convertitori digitale Analogico (DAC)

- Converte una parola binaria in una grandezza elettrica analogica (tensione o corrente)
- Il fondo scala è il massimo valore binario rappresentabile $2^N - 1$ (N = numero di bit)
- Se V_s è la massima tensione di uscita e x il numero da convertire $\Rightarrow V_o = x V_s / 2^N$


Convertitori DAC II

- Dal punto di vista costruttivo è una rete resistiva: $R, 2R, 4R \dots 2^{N-1}R$ unita ad un sommatore
- Difficilmente si trovano resistenze di valore esattamente pari ai multipli richiesti $\Rightarrow$ si usa una rete composta da sole resistenze R e $2R$
- La corrente nella prima resistenza a sinistra vale $I_1 = V_s / 2R$, quella nella seconda resistenza verticale vale $I_2 = I_1 / 2 \dots I_N = I_1 / 2^{N-1}$.
- I_N è il bit meno significativo e I_1 il MSB.

  

Caratteristiche del DAC (e non solo)

 - **Risoluzione:** Numero di bit in ingresso
- **Accuratezza relativa o Linearità:** deviazione dalla caratteristica ideale
- **Non linearità differenziale:** La caratteristica ideale prevede che l'uscita corrispondente a ciascun numero in ingresso differisca da quello adiacente di un LSB



Caratteristiche del DAC II


- **Errore di guadagno:** Differenza tra il valore di uscita reale e quello ideale
- **Corrente di leakage in uscita:** corrente misurata in uscita per ingresso nullo.
- **Settling time:** tempo impiegato alla corrente di uscita per stabilizzarsi al valore di regime entro ± 0.5 LSB dopo una variazione
- **DA glitch impulse:** Impulso generato dalla variazione di molti bit non tutti nello stesso momento (si misura in V/s)

Convertitori Analogico Digitale (ADC)

- Convertono una grandezza elettrica in un numero binario proporzionale.
- Ad integrazione
 - A rampa
 - A doppia rampa
- In retroazione
 - Contatore
 - Approssimazioni successive
 - Sigma – Delta ($\Sigma - \Delta$)
- Conversione diretta o parallela
 - Flash ADC

ADC a contatore


 
- Il contatore comincia a contare all'impulso di start
- Il DAC converte il conteggio in una tensione
- La tensione in uscita dal DAC viene comparata con il segnale da campionare
- Quando la tensione in uscita dal DAC è uguale alla tensione da campionare il comparatore transisce ad "1" e ferma il conteggio.
- Il conteggio rappresenta il valore numerico della tensione campionata



ADC ad integrazione a rampa singola

- Comincia a caricare un condensatore con un a corrente costante.
- Conta i colpi di clock nel tempo di carica
- Ferma il conteggio quando la tensione sulla capacità raggiunge l'input
- Non può arrivare a grandi risoluzioni



- Capacità
- Comparatore

 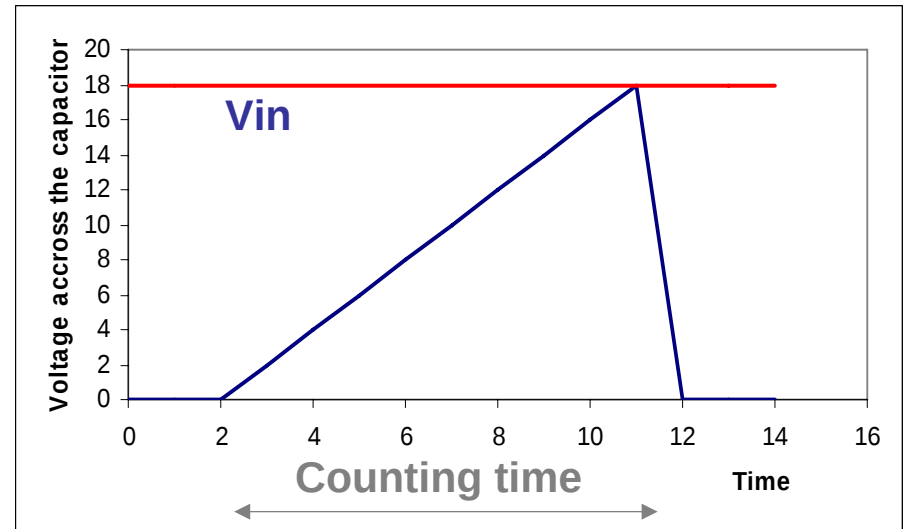

ADC ad integrazione a doppia rampa

- Il **convertitore A/D a doppia rampa lineare** è in grado di raggiungere prestazioni nettamente migliori, in quanto il risultato della conversione viene reso indipendente dalla costante di tempo $R C$ utilizzata per generare la rampa lineare
- La capacità è caricata con una corrente proporzionale a V_{in} in un tempo fissato
- Conta i clock nel tempo di scarica
- Precisione data dal rapporto di parametri
- Integranti
- Lenti (50 – 200 ms)
- Alta risoluzione (14 – 16 bit)
- Economici

Convertitore a doppia rampa

  

Convertitore a doppia rampa


- Fase 1: viene generata una **rampa** la cui pendenza è **proporzionale** al **segnale di ingresso** data da: $V_R = V_i t / (RC) = k_1 t$
- Fase 2: al tempo T_1 comincia il conteggio e l'interruttore S1 viene commutato connettendo l'ingresso dell'integratore alla tensione $-V_r$. L'uscita, che è a $k_1 T_1$, comincia a scendere con una relazione:

$$V_R = k_1 T_1 - V_r t / RC$$


- Quando $V_R = 0$, il conteggio si ferma. Il tempo è dato da $V_i T_1 / (RC) - V_r t / RC = 0$ dunque: $t = T_1 V_i / V_r$, proporzionale alla tensione di ingresso ed indipendente da RC.

ADC ad approssimazioni successive (SAR)

- Gli ADC a rampa hanno bisogno di 2^n passi per convertire n bit.
 - Il SAR ADC è basato sul metodo delle bisezioni, che permette di determinare la parola digitale a n bit che rappresenta il segnale di ingresso in soli n periodi di clock
1. il **segnale di ingresso** viene **confrontato** con la **tensione analogica** fornita dal **DAC** che corrisponde al **bit più significativo**.
 2. Se il **segnale di ingresso** è di **ampiezza inferiore** rispetto al **segnale** fornito dal **DAC** significa che il **bit più significativo** della **parola digitale** di uscita deve essere posto a "0", altrimenti significa che esso deve essere posto a "1"
 3. Il registro SAR memorizza il MSB e passa al successivo...e così via per n colpi di clock.

 


SAR - Continua

 

Flash ADC

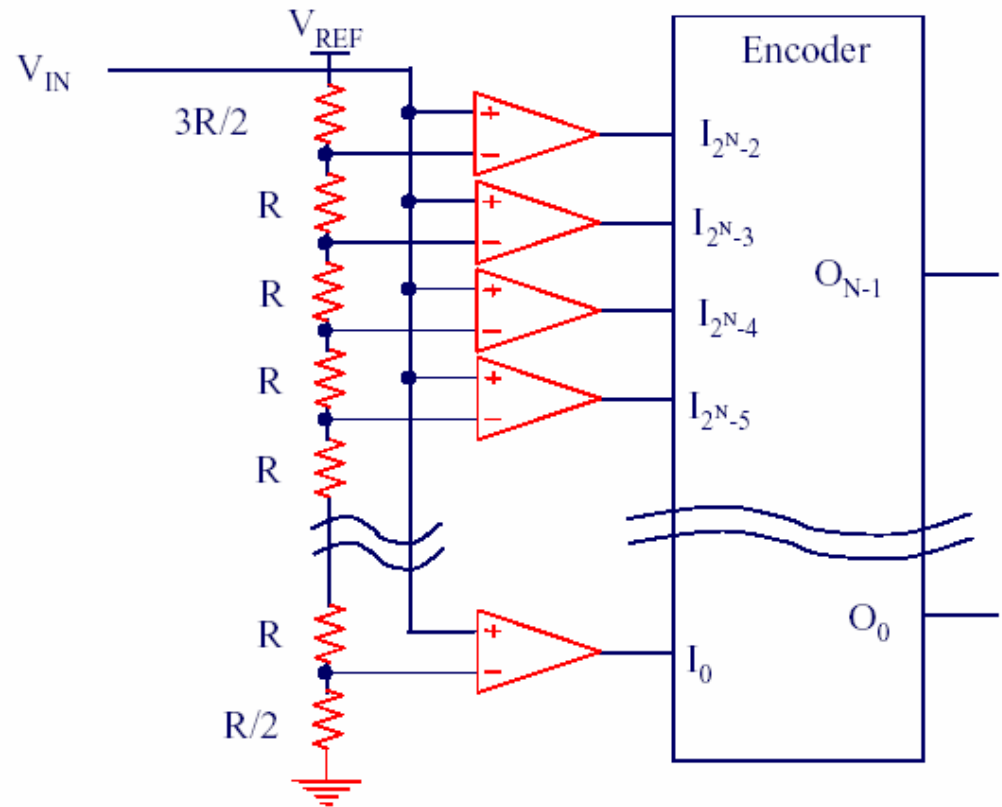- Si fa il confronto con 2^N comparatori ed altrettanti riferimenti
- Molto veloci: 100 – 500 ns
- Bassa risoluzione 4 – 10 bit
- Costo elevato: 2^{N-1} ***comparatori***



Numero di bit effettivi

- Un ADC an n bit introduce un errore di quantizzazione:


$$\varepsilon = \frac{q}{\sqrt{12}}$$

- La conversione di un segnale $(A/2) \sin \omega t$ essendo A il fondoscala darà un errore: $\overline{\varepsilon^2} = \frac{q^2}{12} = \frac{A^2}{12 \cdot 2^{2n}}$

- Signal to Noise Ratio


$$\text{SNR} = 10 \log \left(\frac{\overline{x^2}}{\overline{\varepsilon^2}} \right) = 10 \log \left(\frac{\frac{A^2}{8}}{\frac{A^2}{12 \cdot 2^{2n}}} \right) = 6n + 1.8 \text{ dB}$$

 - Numero effettivo di bit di un FADC a n-bit
 - n' che da il corretto SNR
- Esempio: 12-bit da 20 a 65 MHz
 - Fissiamo SNR = 70 dB
 - Effective number of bits = $(70 - 1.8) / 6 = 11.4$




$$-\frac{q}{2} \leq \varepsilon \leq +\frac{q}{2}$$
 
$$\overline{\varepsilon^2} = \frac{1}{q} \int_{-\frac{q}{2}}^{+\frac{q}{2}} x^2 dx$$




Over-sampling ADC

 

$$-\frac{q}{2} \leq \varepsilon \leq +\frac{q}{2}$$
 
$$\varepsilon^2 = \frac{1}{q} \int_{-\frac{q}{2}}^{+\frac{q}{2}} x^2 dx = \frac{q^2}{12}$$



- Assumendo che l'errore ε sia rumore bianco, la sua PSD è piatta nell'intervallo $[-f_s/2, f_s/2]$
- Se f_s è maggiore della frequenza f_0 del segnale da misurare, allora, dopo il filtraggio l'errore sarà diventato:

$$\varepsilon \sqrt{\frac{f_0}{f_s}} = \frac{A}{2^n} \frac{1}{\sqrt{12}} \sqrt{\frac{f_0}{f_s}} \quad \text{with } A \text{ being the full scale and } n \text{ the number of bits}$$

Over-sampling ADC (cont)

- Il Rapporto Segnale-Rumore quando si converte un segnale $(A/2) \sin \omega t$, essendo A la scala, sarà

$$SNR = 10 \log \left(\frac{\overline{x^2}}{\overline{\varepsilon^2}} \right) = 10 \log \left(\frac{\frac{A^2}{8}}{\frac{A^2}{12} \frac{f_0}{2^{2n}} \frac{f_s}}{f_s}} \right) = 1.8 + 6n + 10 \log \left(\frac{f_s}{f_0} \right) \text{ dB}$$


$$SNR = 1.8 + 6n'$$

n' being the effective number of bits

- Quindi è possibile aumentare la risoluzione aumentando la frequenza di campionamento e filtrando.
- Esempio :
 Un ADC a 8-bit diventa a 9-bit ADC con un fattore di sovracampionamento di 4
 - Ma l'ADC a 8-bit deve soddisfare i requisiti di linearità di un ADC a 9-bit



ADC $\Sigma - \Delta$

- Sovracampionamento e filtraggio digitale passa basso
- Si può generalizzare con un ADC ad approssimazioni successive con DAC ad 1 bit
- L'integratore produce una rampa e il comparatore confronta il voltaggio con 0. In caso contrario il comparatore produce un segnale positivo o negativo che si sottrae al segnale in ingresso, finché non lo riporta a 0.
- Il valor medio della bitstream in uscita dal Flip-Flop è il valor medio del segnale in ingresso e viene passato ad un decodificatore.
- Il clock del f-f è molto elevato (MHz)

 

Charge to Digital Converter - QDC

 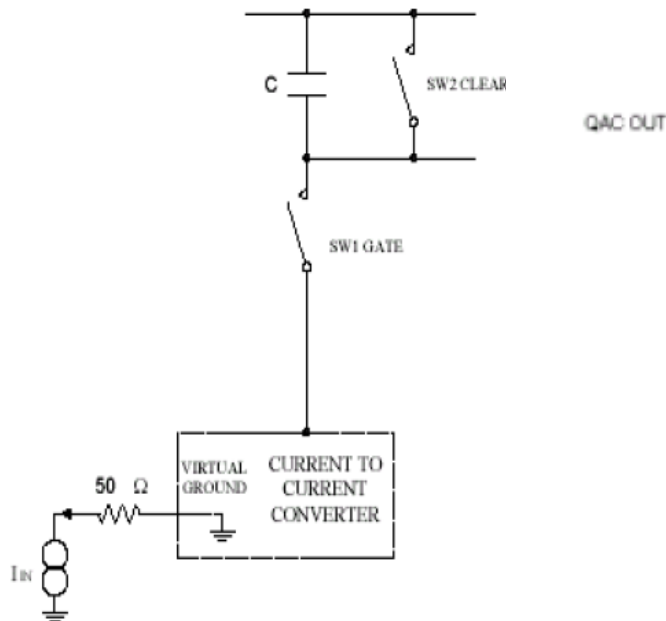
- Misura la carica (l'integrale della corrente nel tempo) di un segnale che cada all'interno di un segnale detto di gate.
- È composto da un convertitore carica-ampiezza (QAC – essenzialmente un circuito RC) e da un ADC.



Time to Digital Converter

- È essenzialmente costituito da un clock ed un contatore.
- Il contatore è abilitato a partire da un impulso di start e fino ad un impulso di stop.
- La risoluzione temporale è data dal fondoscala cioè dalla massima differenza tra start e stop, che spesso è regolabile:
 $r = f/2^N$.

Esempio TDC

 

Discriminatori

- Da un segnale impulsivo dobbiamo ricavare un istante di start o di stop.
- Input = Segnale analogico
- Output = segnale digitale
 - Dopo un ritardo fisso, se possibile
 - Se il segnale passa una soglia
- discriminatore $\approx$ amplificatore ad alto guadagno


 
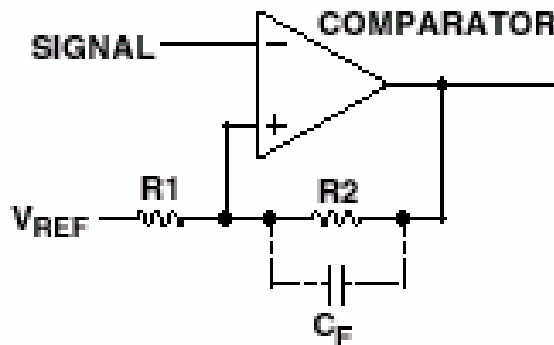
 


Figure 15. Rising Edge Response


Time Walk

 - Differenza di tempo dovuta al passaggio della soglia.
Può dipendere
 - Dall'ampiezza
 - Dal tempo di salita.



Constant Fraction Discriminator (CFD)

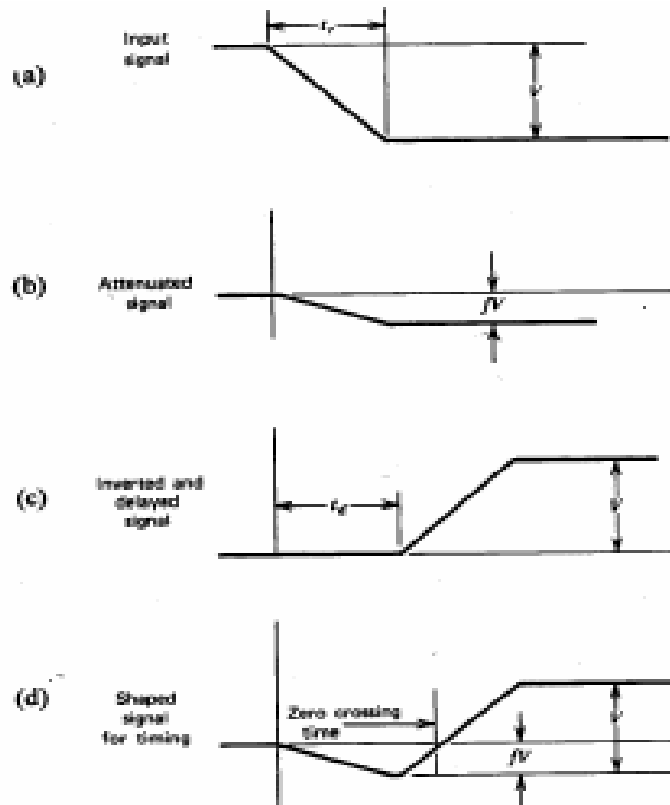- Serve a risolvere il problema del time walk
- Produce un segnale logico dopo che il fronte di salita ha raggiunto una percentuale costante del picco.



1. Si prende il segnale e lo si moltiplica per una frazione f
2. Si inverte il segnale di ingresso e lo si ritarda di più del tempo di salita
3. Si sommano i due segnali di 1. e 2.
4. Il segnale in uscita parte quando la somma passa lo zero, che corrisponde a quando il segnale raggiunge una frazione f del picco e, a parità di forma è indipendente dall'ampiezza.